

Logique Combinatoire, Séquentielle et applications

LST GI


par
Mohamed HASSOUN

Partie 1 :Algèbre de Boole

- Définition des variables et fonctions logiques
- Les opérateurs de base et les portes logiques
- Les lois fondamentales de l'algèbre de Boole

Algèbre de Boole

 - Les machines numériques sont constituées d'un ensemble de **circuits** électroniques.
- Chaque circuit fournit une **fonction logique** bien déterminée (addition, comparaison ,....).



La fonction $F(A,B)$ peut être : la somme de A et B , ou le résultat de la comparaison de A et B ou une autre fonction

Algèbre de Boole

Pour **concevoir et réaliser** ce circuit on doit avoir un modèle **mathématique de la fonction** réalisée par ce circuit .

Ce modèle doit prendre en considération le **système binaire**.

Le modèle mathématique utilisé est celui de **Boole**.

Exemple de systèmes à deux états

- Un interrupteur est ouvert ou non ouvert (fermé)
- Une lampe est allumée ou non allumée (éteinte)
- **Remarque :**

On peut utiliser les conventions suivantes :

OUI \rightarrow VRAI (true)

NON \rightarrow FAUX (false)

OUI \rightarrow 1 (Niveau Haut)

NON \rightarrow 0 (Niveau Bas)

Définitions et conventions

Niveau logique : Lorsque on fait l'étude d'un système logique il faut bien préciser le niveau du travail.

Niveau	Logique positive	Logique négative
H (Hight) haut	1	0
L (Low) bas	0	1

Exemple :

Logique positive :

lampe allumée : 1

lampe éteinte : 0

Logique négative

lampe allumée : 0

lampe éteinte : 1

Définitions et conventions

- Une variable logique (**booléenne**) est une variable qui peut prendre soit la valeur **0** ou **1** .
- Généralement elle est exprimée par un seul caractère alphabétique en majuscule (A , B, S , ...)
- **Exemple :**
 - Une lampe : allumée $L = 1$
 éteinte $L = 0$
 - interrupteur ouvert : $I1 = 1$
 fermé : $I1 = 0$

Fonction logique

- C'est une fonction qui relie N variables logiques avec un ensemble d'opérateurs logiques de base.
- Dans l'Algèbre de Boole il existe trois opérateurs de base : **NON** , **ET** , **OU**.
- La valeur d'une fonction logique est égale à 1 ou 0 selon les valeurs des variables logiques.
- Si une fonction logique possède N variables logiques $\rightarrow 2^n$ combinaisons \rightarrow la fonction possède 2^n valeurs.
- Les 2^n combinaisons sont représentées dans une table qui s'appelle **table de vérité (TV)**.

Fonction logique

Exemple d'une fonction logique

$$F(A, B, C) = \bar{A}.\bar{B}.C + \bar{A}.B.C + A.\bar{B}.C + A.B.C$$

La fonction possède 3 variables $\rightarrow 2^3$ combinaisons

Opérateurs logiques de base

- **NON** : est un opérateur unaire (une seule variable) qui à pour rôle d'**inverser** la valeur d'une variable .

$$F(A) = \text{Non } A = \overline{A}$$

A	\overline{A}
0	1
1	0

Opérateurs logiques de base

- Le **ET** est un opérateur binaire (deux variables) , à pour rôle de réaliser le **Produit logique** entre **deux variables booléennes**.
- Le **ET** fait la **conjonction** entre deux variables.
- Le ET est défini par : $F(A,B) = A \bullet B$

A	B	$A \bullet B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Opérateurs logiques de base

- Le **OU** est un opérateur binaire, à pour rôle de réaliser la **somme logique** entre **deux variables logiques**.
- Le OU fait la **disjonction** entre deux variables.
- Le **OU** est défini par $F(A,B) = A + B$
(il ne faut pas confondre avec la somme arithmétique)

A	B	A + B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Algèbre de Boole

- Dans la définition des opérateurs ET , OU , nous avons juste donner la définition de base avec **deux variables logiques**.
- L'opérateur ET peut réaliser le produit de **plusieurs variables** logique (ex : $A \cdot B \cdot C \cdot D$).
- L'opérateur OU peut aussi réaliser la somme logique de **plusieurs variables** logiques (ex : $A + B + C + D$).
- Dans une expression on peut aussi utiliser les **parenthèses**.

Algèbre de Boole

- Pour évaluer une expression logique (fonction logique) :
 - on commence par évaluer les sous expressions entre les **parenthèses**.
 - puis le **complément** (NON) ,
 - en suite le **produit** logique (ET)
 - enfin la **somme** logique (OU)

Exemple : $F(A, B, C) = (\overline{A \cdot B}) \cdot (C + B) + A \cdot \overline{B} \cdot C$

si on veut calculer $F(0,1,1)$ alors:

$$F(0,1,1) = (\overline{0 \cdot 1})(1+1) + 0 \cdot \overline{1} \cdot 1$$

$$F(0,1,1) = (\overline{0})(1) + 0 \cdot 0 \cdot 1$$

$$F(0,1,1) = 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 \cdot 1$$

$$F(0,1,1) = 1 + 0$$

$$F(0,1,1) = 1$$

Exercice :

Trouver la table de vérité de la fonction suivante

$$F(A, B, C) = (\overline{A \cdot B}) \cdot (C + B) + A \cdot \overline{B} \cdot C$$

Lois fondamentales

- L'opérateur NON

$$\overline{\overline{A}} = A$$

$$\overline{A} + A = 1$$

$$\overline{A} \cdot A = 0$$

Lois fondamentales

- L'opérateur ET

$(A.B).C = A.(B.C) = A.B.C$ Associativité

$A.B = B.A$ Commutativité

$A.A = A$ Idempotence

$A.1 = A$ Élément neutre

$A.0 = 0$ Élément absorbant

Lois fondamentales

- L'opérateur OU

$(A + B) + C = A + (B + C) = A + B + C$	Associativité
$A + B = B + A$	Commutativité
$A + A = A$	Idempotence
$A + 0 = A$	Élément neutre
$A + 1 = 1$	Élément absorbant

Lois fondamentales

- Dualité de l'algèbre de Boole

- Toute expression logique reste **vrais** si on remplace le ET par le OU , le OU par le ET , le 1 par 0 , le 0 par 1.

- Exemple :

$$A + 1 = 1 \rightarrow A \cdot 0 = 0$$

$$A + \overline{A} = 1 \rightarrow A \cdot \overline{A} = 0$$

Lois fondamentales

- Théorème de DE-MORGANE

- La **somme** logique **complimentée** de deux variables est égale au **produit** des **compléments** des deux variables.

$$\overline{A + B} = \bar{A} . \bar{B}$$

- Le **produit** logique **complimenté** de deux variables est égale au **somme** logique des **compléments** des deux variables.

$$\overline{A . B} = \bar{A} + \bar{B}$$

Autres opérateurs logiques OU exclusif (XOR)

$$F(A, B) = A \oplus B$$

$$A \oplus B = \overline{A}.B + A.\overline{B}$$

A	B	$A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NAND (NON ET)

$$F(A, B) = \overline{A \cdot B}$$

$$F(A, B) = A \uparrow B$$

A	B	$\overline{A \cdot B}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NOR (NON OU)

$$F(A, B) = \overline{A + B}$$

$$F(A, B) = A \downarrow B$$

A	B	$\overline{A + B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

7.4 NAND et NOR sont des opérateurs **universels**

- En utilisant les NAND et les NOR on peut **exprimer** n'importe quelle **expression** (fonction) logique.
- Pour cela , Il suffit **d'exprimer les opérateurs de base** (NON , ET , OU) avec des NAND et des NOR.

Réalisation des opérateurs de base avec des NOR

$$\overline{A} = \overline{A + A} = A \downarrow A$$

$$A + B = \overline{\overline{A + B}} = \overline{\overline{A} \downarrow \overline{B}} = (A \downarrow B) \downarrow (A \downarrow B)$$

$$A.B = \overline{\overline{A.B}} = \overline{\overline{A} + \overline{B}} = \overline{\overline{A} \downarrow \overline{B}} = (A \downarrow A) \downarrow (B \downarrow B)$$

Propriétés des opérateurs NAND et NOR

$$A \uparrow 0 = 1$$

$$A \uparrow 1 = \overline{A}$$

$$A \uparrow B = B \uparrow A$$

$$(A \uparrow B) \uparrow C \neq A \uparrow (B \uparrow C)$$

$$A \downarrow 0 = \overline{A}$$

$$A \downarrow 1 = 0$$




$$A \downarrow B = B \downarrow A$$




$$(A \downarrow B) \downarrow C \neq A \downarrow (B \downarrow C)$$

Les portes logiques

Portes logiques

   Une porte logique est un circuit électronique élémentaire qui Permet de réaliser la fonction d'un **opérateur logique de base**.



   

Remarque :


- Les portes ET , OU , NAND , NOR peuvent avoir plus que deux entrées
- Il **n'existe pas** de OU exclusif à plus de deux entrées

Schéma d'un circuit logique (Logigramme)

- C'est la traduction de la fonction logique en un schéma électronique.
- Le principe consiste à remplacer chaque **opérateur logique** par la **porte logique** qui lui correspond.


Exemple1

$$F(A, B, C) = A.B + \overline{B}.C$$

 

Exemple 2

$$F(A, B, C, D) = \overline{(A + B) \cdot (B + \overline{C} + D)} \cdot A$$

 

Exercice 1


- Donner le logigramme des fonctions suivantes :

$$F(A, B) = \overline{A}.B + A.\overline{B}$$

$$F(A, B, C) = (A + B).(\overline{A} + C).(B + \overline{C})$$

$$F(A, B, C) = (\overline{A . B}) . (C + B) + A.\overline{B}.C$$

Exercice 2 : Donner l'équation de F ?

 

**Définition textuelle d'une fonction logique,
table de vérité , formes algébriques ,
simplification algébrique.**

Définition textuelle d'une fonction logique

- Généralement la définition du fonctionnement d'un système est donnée sous un **format textuelle** .
- Pour faire **l'étude et la réalisation** d'un tel système on doit avoir son **modèle mathématique** (fonction logique).
- Donc il faut **tirer (déduire)** la **fonction logique** a partir de la **description textuelle**.

Exemple : définition textuelle du fonctionnement d'un système

- Une serrure de sécurité s'ouvre en fonction de trois clés. Le fonctionnement de la serrure est définie comme suit :
 - La serrure est ouverte si au moins deux clés sont utilisées.
 - La serrure reste fermée dans les autres cas .

Donner la schéma du circuit qui permet de contrôler l'ouverture de la serrure ?

Étapes de conception et de réalisation d'un circuit numérique

- Pour faire l'étude et la réalisation d'un circuit il faut suivre les étapes suivantes :
 1. Il faut bien comprendre le fonctionnement du système.
 2. Il faut définir les variables d'entrée.
 3. Il faut définir les variables de sortie.
 4. Etablir la table de vérité.
 5. Ecrire les équations algébriques des sorties (à partir de la table de vérité).
 6. Effectuer des simplifications (algébrique ou par Karnaugh).
 7. Faire le schéma avec un minimum de portes logiques.


Si on reprend l'exemple de la serrure :

- Le système possède **trois entrées** : chaque entrée représente une clé.
- On va correspondre à chaque clé une variable logique: clé 1 \rightarrow A , la clé 2 \rightarrow B , la clé 3 \rightarrow C
 - Si la clé 1 est utilisée alors la variable $A=1$ sinon $A=0$
 - Si la clé 2 est utilisée alors la variable $B=1$ sinon $B=0$
 - Si la clé 3 est utilisée alors la variable $C=1$ sinon $C=0$
- Le système possède **une seule sortie** qui correspond à l'état de la serrure (ouverte ou fermé).
- On va correspondre une variable S pour designer la sortie :
 - $S=1$ si la serrure est ouverte ,
 - $S=0$ si elle est fermée

$$S=F(A,B,C)$$

$F(A,B,C)= 1$ si au moins deux clés sont introduites

$F(A,B,C)=0$ si non .

 

Remarque :

Il est important de préciser aussi le niveau logique avec lequel on travail (logique positive ou négative).

Table de vérité

- Si une fonction logique possède **N variables** logiques
→ 2^n combinaisons → la fonction possède **2^n valeurs**.
- Les 2^n combinaisons sont représentées dans une table qui s'appelle **table de vérité**.

Table de vérité (Exemple)

A	B	C		S
0	0	0		0
0	0	1		0
0	1	0		0
0	1	1		1
1	0	0		0
1	0	1		1
1	1	0		1
1	1	1		1

$\rightarrow A + B + C$: max terme
 $\rightarrow A + B + \bar{C}$: max terme
 $\rightarrow A + \bar{B} + C$: max terme
 $\rightarrow \bar{A} . B . C$: min terme
 $\rightarrow \bar{A} + B + C$: max terme
 $\rightarrow A . \bar{B} . C$: min terme
 $\rightarrow A . B . \bar{C}$: min terme
 $\rightarrow A . B . C$: min terme

Extraction de la fonction logique à partir de la T.V

- F = somme min termes

$$F(A, B, C) = \overline{A} . B . C + A . \overline{B} . C + A . B . \overline{C} + A . B . C$$

- F = produit des max termes

$$F(A, B, C) = (A + B + C) (A + B + \overline{C}) (A + \overline{B} + C) (\overline{A} + B + C)$$

Forme canonique d'une fonction logique

- On appelle **forme canonique** d'une fonction la forme où chaque **terme** de la fonction comportent **toutes les variables**.
- Exemple :

$$F(A, B, C) = AB\bar{C} + A\bar{C}B + \bar{A}BC$$

Il existent plusieurs formes canoniques : les plus utilisées sont la première et la deuxième forme .

Première forme canonique

- **Première forme canonique** (forme disjonctive) : somme de produits
- C'est la somme des min termes.
- Une disjonction de conjonctions.
- Exemple :

$$F(A, B, C) = \bar{A}.B.C + A.\bar{B}.C + A.B.\bar{C} + A.B.C$$

- Cette forme est la forme **la plus utilisée.**

Deuxième forme canonique

- Deuxième forme canonique (conjonctive): produit de sommes
- Le produit des max termes
- Conjonction de disjonctions
- Exemple :

$$F(A, B, C) = (A + B + C) (A + B + \bar{C}) (A + \bar{B} + C) (\bar{A} + B + C)$$

La première et la deuxième forme canonique sont équivalentes .

Remarque 1

- On peut toujours **ramener n'importe** qu'elle fonction logique à l'une des **formes canoniques**.
- Cela revient à rajouter les variables manquants dans les termes qui ne **contiennent** pas toutes les variables (les termes non canoniques).
- Cela est possible en utilisant les règles de l'algèbre de Boole :
 - Multiplier un terme avec une expression qui vaut 1
 - Additionner à un terme avec une expression qui vaut 0
 - Par la suite faire la distribution

Exemple :

$$1. F(A, B) = A + B$$

$$2. F(A, B, C) = AB + C$$

Remarque 2

- Il existe une autre représentation des formes canoniques d'une fonction, cette représentation est appelée **forme numérique**.
- R : pour indiquer la forme disjonctive
- P : pour indiquer la forme conjonctive.

Exemple : si on prend une fonction avec 3 variables

$$R(2,4,6) = \sum (2,4,6) = R(010,100,110) = \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + AB\overline{C}$$

$$\begin{aligned} P(0,1,3,5,7) &= \prod (0,1,3,5,7) = P(000,001,011,101,111) \\ &= (A + B + C)(A + B + \overline{C})(A + \overline{B} + \overline{C})(\overline{A} + B + \overline{C})(\overline{A} + \overline{B} + \overline{C}) \end{aligned}$$

Exercice 3

Un jury composé de 4 membres pose une question à un joueur, qui à son tour donne une réponse. Chaque membre du jury positionne son interrupteur à " 1 " lorsqu'il estime que la réponse donnée par le joueur est juste (avis favorable) et à " 0 " dans le cas contraire (avis défavorable). On traite la réponse de telle façon à positionner :

- Une variable succès ($S=1$) lorsque la décision de la majorité des membres de jury est favorable,
- une variable Échec ($E=1$) lorsque la décision de la majorité des membres de jury est défavorable
- et une variable Égalité ($N=1$) lorsqu'il y a autant d'avis favorables que d'avis défavorables.

Question :

- a./ Déduire une table de vérité pour le problème,
- b./ Donner les équations de S , E ,
- c./ En déduire l'équation de N ,

Simplification des fonctions logiques

Simplification des fonctions logiques

- L'objectif de la simplification des fonctions logiques est de :
 - réduire le **nombre de termes** dans une fonction
 - et de réduire le **nombre de variables** dans un terme
- Cela afin de réduire le nombre de **portes logiques** utilisées → **réduire le coût du circuit**
- Plusieurs méthodes existent pour la simplification :
 - La Méthode algébrique
 - Les Méthodes graphiques : (ex : table de karnaugh)
 - Les méthodes programmables

Règles de simplification

- Règles 1 : regrouper des termes à l'aide des règles précédentes
- Exemple

$$\begin{aligned}ABC + AB\bar{C} + A\bar{B}CD &= AB(C + \bar{C}) + A\bar{B}CD \\&= AB + A\bar{B}CD \\&= A(B + \bar{B}(CD)) \\&= A(B + CD) \\&= AB + ACD\end{aligned}$$

- Règles 2 : Rajouter un terme déjà existant à une expression
- Exemple :

$$\begin{aligned}
 &A B C + \overline{A} B C + A \overline{B} C + A B \overline{C} = \\
 &A B C + \overline{A} B C + A B C + A \overline{B} C + A B C + A B \overline{C} = \\
 &BC + AC + AB
 \end{aligned}$$

- **Règles 3** : il est possible de supprimer un terme **superflu** (un terme en plus), c'est-à-dire déjà inclus dans la réunion des autres termes.
- Exemple 1 :

$$\begin{aligned}
 F(A, B, C) &= A B + \overline{B} C + A C = A B + \overline{B} C + A C (B + \overline{B}) \\
 &= A B + \overline{B} C + A C B + A \overline{B} C \\
 &= A B (1 + C) + \overline{B} C (1 + A) \\
 &= A B + \overline{B} C
 \end{aligned}$$

Exemple 2 : il existe aussi la forme conjonctive du terme superflu

$$\begin{aligned} F(A, B, C) &= (A + B) \cdot (\overline{B} + C) \cdot (A + C) \\ &= (A + B) \cdot (\overline{B} + C) \cdot (A + C + B \cdot \overline{B}) \\ &= (A + B) \cdot (\overline{B} + C) \cdot (A + C + B) \cdot (A + C + \overline{B}) \\ &= (A + B) \cdot (A + C + B) \cdot (\overline{B} + C) \cdot (A + C + \overline{B}) \\ &= (A + B) \cdot (\overline{B} + C) \end{aligned}$$

Simplification par la table de Karnaugh

Les termes adjacents

- Examinons l'expression suivante :

$$A \cdot B + A \cdot \bar{B}$$

- Les deux termes possèdent les mêmes variables. La seule différence est l'état de la **variable B qui change**.
- Si on applique les règles de simplification on obtient :

$$AB + A\bar{B} = A(B + \bar{B}) = A$$

- Ces termes sont **dites adjacents**.

Exemple de termes adjacents

Ces termes sont adjacents

$$A.B + \overline{A}.B = B$$

$$A.B.C + A.\overline{B}.C = A.C$$

$$A.B.C.D + A.B.\overline{C}.D = A.B.D$$

Ces termes ne sont pas adjacents

$$A.B + \overline{A}.\overline{B}$$

$$A.B.C + A.\overline{B}.\overline{C}$$

$$A.B.C.D + \overline{A}.\overline{B}.\overline{C}.D$$

Description de la table de karnaugh

- La méthode de Karnaugh se base sur la règle précédente.
- La méthode consiste à mettre en évidence par une méthode graphique (un tableau) tous les termes qui sont adjacents (qui ne diffèrent que par l'état d'une seule variable).
- La méthode peut s'appliquer aux fonctions logiques de 2,3,4,5 et 6 variables.
- Un tableau de Karnaugh comporte 2^n cases (N est le nombre de variables).

A			
B		0	1
	0		
	1		

Tableau à 2 variables

AB					
C		00	01	11	10
	0				
	1				

Tableaux à 3 variables

Tableau à 4 variables

AB \ CD		00	01	11	10
CD	00				
	01				
	11				
	10				

Tableau à 5 variables

AB \ CD		00	01	11	10
CD	00				
	01				
	11				
	10				


U = 0

AB \ CD		00	01	11	10
CD	00				
	01				
	11				
	10				

U = 1


Dans un tableau de karnaugh , chaque case possède un certain nombre de **cases adjacentes**.

AB		00	01	11	10
C	0				
	1				

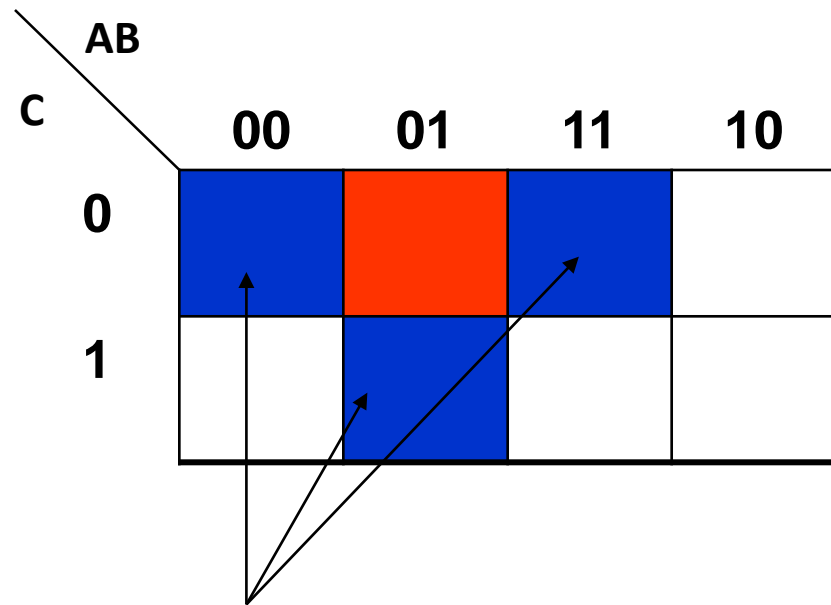

Les trois cases bleues sont des cases adjacentes à la case rouge

AB		00	01	11	10
CD	00				
	01				
	11				
	10				

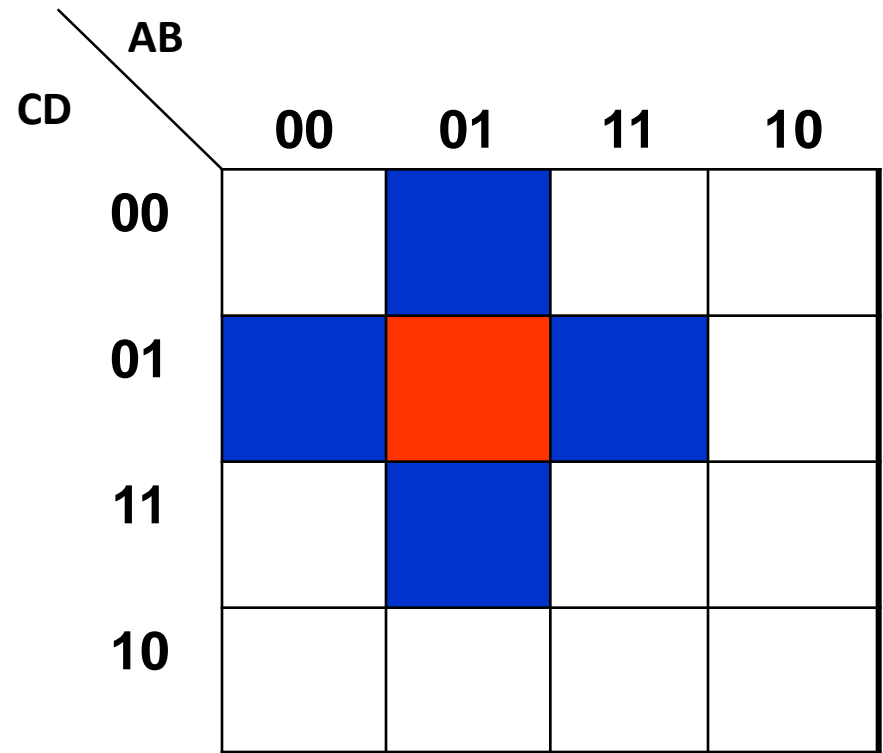


Passage de la table de vérité à la table de Karnaugh

- Pour chaque combinaisons qui représente un min terme lui correspond une case dans le tableau qui doit être mise à 1 .
- Pour chaque combinaisons qui représente un max terme lui correspond une case dans le tableau qui doit être mise à 0 .
- Lorsque on remplit le tableau , on doit soit prendre les min terme ou les max terme

Exemple :

A	B	C		S
0	0	0		0
0	0	1		0
0	1	0		0
0	1	1		1
1	0	0		0
1	0	1		1
1	1	0		1
1	1	1		1

 

Passage de la forme canonique à la table de Karnaugh

- Si la fonction logique est donnée sous la **première forme canonique** (disjonctive), alors sa représentation est directe : pour **chaque terme** lui correspond **une seule case qui doit être mise à 1**.
- Si la fonction logique est donnée sous la **deuxième forme canonique** (conjonctive), alors sa représentation est directe : pour chaque terme lui correspond **une seule case qui doit être mise à 0** .

Exemple

$$F1(A,B,C) = \sum (1,2,5,7)$$

		AB			
		00	01	11	10
C	0		1		
	1	1		1	1

$$F2(A,B,C) = \prod (0,2,3,6)$$

		AB			
		00	01	11	10
C	0	0	0	0	
	1		0		


Méthode de simplification (Exemple : 3 variables)

- L'idée de base est d'essayer de regrouper (faire **des regroupements**) les **cases adjacentes** qui comportent des **1** (rassembler les termes adjacents).
- Essayer de faire des regroupements avec le maximum de cases (16,8,4 ou 2)
- Dans notre exemple on peut faire uniquement des regroupements de 2 cases .


		AB			
		00	01	11	10
C	0			1	
	1		1	1	1

$AB\bar{C} + ABC = AB$

 - Puisque il existent encore des cases qui sont en dehors d'un regroupement on refait la même procédure : former des regroupements.
- Une case peut appartenir à plusieurs regroupements



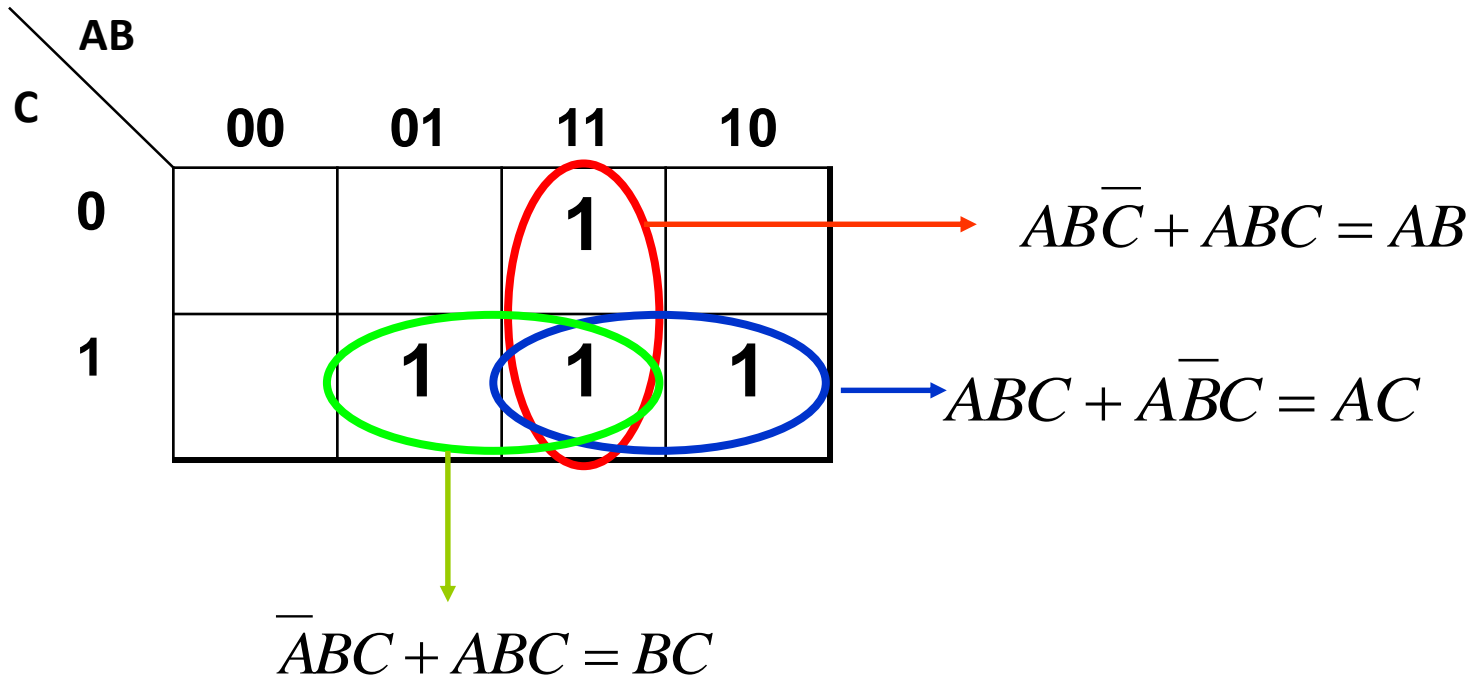- On s'arrête lorsque il y a plus de 1 en dehors des regroupements
- La fonction final est égale à la réunion (somme) des termes après simplification.



$$F(A, B, C) = AB + AC + BC$$

Donc , en résumé pour simplifier une fonction par la table de karnaugh il faut suivre les étapes suivantes :

1. **Remplir** le tableau à partir de la table de vérité ou à partir de la forme canonique.
2. Faire des **regroupements** : des regroupements de 16,8,4,2,1 cases (Les **même termes** peuvent participer à plusieurs regroupements) .
3. Dans un regroupement :
 - Qui contient un seule terme on peut pas éliminer de variables.
 - Qui contient deux termes on peut éliminer une variable (celle qui change d'état).
 - Qui contient 4 termes on peut éliminer 2 variables.
 - Qui contient 8 termes on peut éliminer 3 variables.
 - Qui contient 16 termes on peut éliminer 4 variables.
5. L'expression **logique finale** est la réunion (la somme) des groupements après simplification et élimination des variables qui changent d'état.

Exemple 1 : 3 variables

C \ AB	00	01	11	10
	0	1	1	0
0			1	
1	1	1	1	1


$$F(A, B, C) = C + AB$$

Exemple 2 : 4 variables

		AB			
		00	01	11	10
CD	00				1
	01	1	1	1	1
	11				
	10		1		

$$F(A, B, C, D) = \overline{C}.D + A.\overline{B}.\overline{C} + \overline{A}.B.C.\overline{D}$$

Exemple 3 : 4 variables

 

$$F(A, B, C, D) = \overline{A}\overline{B} + \overline{B}\overline{D} + \overline{B}CD$$

Exemple 4 : 5 variables

AB					
CD		00	01	11	10
00		1			
01		1		1	
11		1		1	
10		1			

U = 0

AB					
CD		00	01	11	10
00		1			
01		1			1
11		1			1
10		1	1		

U = 1

$$F(A, B, C, D, U) = \bar{A}\bar{B} + A.B.D.\bar{U} + \bar{A}.C.\bar{D}.U + A.\bar{B}.D.U$$

Exercice

Trouver la forme simplifiée des fonctions à partir des deux tableaux ?

		AB			
		00	01	11	10
C	0		1	1	1
	1	1		1	1

		AB			
		00	01	11	10
CD	00	1		1	1
	01				
	11				
	10	1	1	1	1

Cas d'une fonction non totalement définie

- Examinons l'exemple suivant :

Une serrure de sécurité s'ouvre en fonction de quatre clés A, B, C D. Le fonctionnement de la serrure est définie comme suite :

$S(A,B,C,D) = 1$ si au moins deux clés sont utilisées

$S(A,B,C,D) = 0$ sinon

Les clés A et D ne peuvent pas être utilisées en même temps.

- On remarque que si la clé A et D sont utilisées en même temps l'état du système n'est pas déterminé.

- Ces cas sont appelés cas impossibles ou interdites → comment représenter ces cas dans la table de vérité ?.

- Pour les cas impossibles ou interdites il faut mettre un **X** dans la T.V .
- Les cas impossibles sont représentées aussi par des **X** dans la table de karnaugh

AB \ CD		00	01	11	10
CD	00			1	
	01		1	X	X
	11	1	1	X	X
	10		1	1	1

A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	X
1	0	1	0	1
1	0	1	1	X
1	1	0	0	1
1	1	0	1	X
1	1	1	0	1
1	1	1	1	X

- Il est possible d'utiliser les **X** dans des regroupements :
 - Soit les prendre comme étant des **1**
 - Ou les prendre comme étant des **0**
- Il ne faut pas former des regroupement qui contient uniquement des **X**

		AB			
		00	01	11	10
CD	00			1	
	01		1	X	X
	11	1	1	X	X
	10		1	1	1

AB

		AB			
CD		00	01	11	10
	00			1	
	01		1	X	X
	11	1	1	X	X
	10		1	1	1


$$AB + CD$$

		AB			
CD		00	01	11	10
	00			1	
	01		1	X	X
	11	1	1	X	X
	10		1	1	1

$$AB + CD + BD$$

		AB			
CD		00	01	11	10
	00			1	
	01		1	X	X
	11	1	1	X	X
	10		1	1	1

$$AB + CD + BD + AC$$

 

$$AB + CD + BD + AC + BC$$

Exercices

Simplifier.


		ab			
		"00"	"01"	11	10
cd	"00"		1		
	"01"		1		
	11	1	1		1
	10	1	1		1

		ab			
		"00"	"01"	11	10
cd	"00"	1			1
	"01"		1		
	11	1	1	1	1
	10	1	1	1	1


		ab			
		"00"	"01"	11	10
cd	"00"			x	
	"01"	1	1	x	1
	11	1	1		
	10		x		

		ab			
		"00"	"01"	11	10
cd	"00"		1		1
	"01"	1	x		1
	11	x	1	x	1
	10		x		


Exercices

 


$$S = /a . b + /b . c$$

 

$$S = /a . d + /c . d = d . (/a . /c)$$

 

$$S = /a . b . d + /b . /d + c$$

 


$$S = a . /b . /c + /a . b + /b . d = /a . b + /b . (a . /c + d)$$

Les états indifférents

- Ils sont représentés par des X
- En sortie, ils correspondent à des combinaisons d'entrées pour lesquelles la sortie n'a pas été définie.
 - Ex.: Un réservoir ne peut être à la fois vide et plein.

Contrôle de niveau d'un réservoir

 

Capteur de niveau haut
 $h = 1 \rightarrow$ plein

Capteur de niveau bas
 $b = 0 \rightarrow$ vide

Sélecteur de pompe
 $s = 0 \rightarrow$ Pompe 1
 $s = 1 \rightarrow$ Pompe 2

Contrôle de niveau

- Si réservoir plein: Aucune pompe en marche;
- Si réservoir vide: Les 2 pompes en marche;
- Si réservoir ni vide, ni plein: Faire fonctionner la pompe sélectionnée par le sélecteur « s ».

Contrôle de niveau



- Table de vérité:

b = 0 vide
 h = 1 plein
 s = 0 -> P1
 s = 1 -> P2

Entrées			Sorties		
h	b	s	P ₁	P ₂	
0	0	0	1	1	Réservoir vide
0	0	1	1	1	
0	1	0	1	0	Réservoir à 1/2
0	1	1	0	1	
1	0	0	X	X	Réservoir plein et vide ?!?
1	0	1	X	X	
1	1	0	0	0	Réservoir plein
1	1	1	0	0	

Contrôle de niveau

- Tables de Karnaugh:

  

Contrôle de niveau

- Diagramme échelle:


$$P_2 = /b + /h.s$$

$$P_1 = /b + /h./s$$

Seul risque:

- si le capteur b est en panne (b=0) alors que le réservoir est plein...

Les deux pompes seront en marche !!!

 

Contrôle de niveau

- Si on considère les X comme des 0.

$P_2 = /b./h + /h.s$


	bs	00	01	11	10
h	0	1 ₀	1 ₁	1 ₃	0 ₂
1		0 ₄	0 ₅	0 ₇	0 ₆

$P_1 = /b./h + /h./s$

	bs	00	01	11	10
h	0	1 ₀	1 ₁	0 ₃	1 ₂
1		0 ₄	0 ₅	0 ₇	0 ₆

Contrôle de niveau

- Diagramme échelle (sécuritaire):

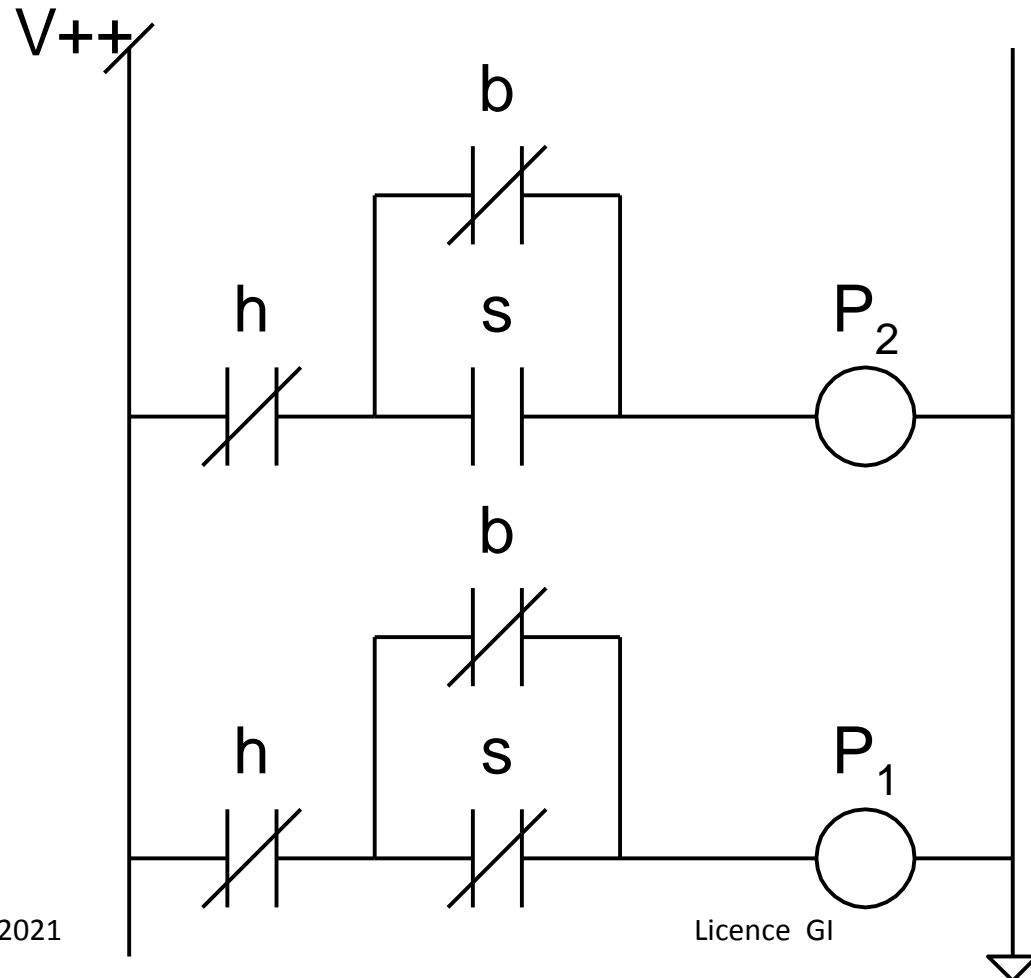

$$P_2 = /b./h \quad + /h.s$$

$$P_1 = /b./h \quad + /h./s$$

Conclusion de l'exemple

- Les « X » peuvent être utilisés dans des groupes de 1 pour en augmenter la taille.
 - Cela implique des équations plus simples;
- Du point de vue sécurité, il peut s'avérer nécessaire de considérer les « X » comme des « 0 ».

Les circuits combinatoires

Objectifs

- Apprendre la structure de quelques **circuits combinatoires souvent utilisés** (demi additionneur , additionneur complet,.....).
- Apprendre **comment utiliser** des circuits combinatoires pour concevoir d'autres circuits **plus complexes**.

Les Circuits combinatoires

- Un circuit combinatoire est un circuit numérique dont **les sorties** dépendent uniquement **des entrées**.
- $S_i = F(E_i)$
- $S_i = F(E_1, E_2, \dots, E_n)$

 


Schéma Bloc


- C'est possible d'utiliser des circuits combinatoires pour réaliser d'autres circuits **plus complexes**.

Exemple de Circuits combinatoires

 1. **Demi Additionneur**
2. **Additionneur complet**
3. **Compareur**
4. **Multiplexeur**
5. **Demultiplexeur**
6. **Encodeur**
7. **Décodeur**

Demi Additionneur

- Le **demi additionneur** est un circuit combinatoire qui permet de réaliser la **somme arithmétique** de deux nombres A et B chacun sur **un bit**.
- A la sortie on va avoir la **somme S et la retenue R** (Carry).



Pour trouver la structure (le schéma) de ce circuit on doit en premier dresser sa table de vérité

- En binaire l'addition sur un seul bit se fait de la manière suivante:

$$\left\{ \begin{array}{l} 0 + 0 = 00 \\ 0 + 1 = 01 \\ 1 + 0 = 01 \\ 1 + 1 = 10 \end{array} \right.$$

- La table de vérité associée :

A	B		R	S
0	0		0	0
0	1		0	1
1	0		0	1
1	1		1	0


De la table de vérité on trouve :

$$R = A.B$$

$$S = \overline{A}.B + A.\overline{B} = A \oplus B$$

$$R = A.B$$

$$S = A \oplus B$$

 

L'additionneur complet

- En binaire lorsque on fait une addition il faut tenir en compte de la **retenue entrante**.

$$\begin{array}{rcccccc}
 r_4 & r_3 & r_2 & r_1 & r_0 = 0 & & \\
 & a_4 & a_3 & a_2 & a_1 & & \\
 + & b_4 & b_3 & b_2 & b_1 & & \\
 \hline
 r_4 & s_4 & s_3 & s_2 & s_1 & &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcc}
 & & r_{i-1} \\
 & & a_i \\
 + & & b_i \\
 \hline
 & r_i & s_i
 \end{array}$$

Additionneur complet 1 bit

- L'additionneur complet **un bit** possède 3 entrées :
 - a_i : le premier nombre sur un bit.
 - b_i : le deuxième nombre sur un bit.
 - r_{i-1} : le retenue entrante sur un bit.
- Il possède deux sorties :
 - S_i : la somme
 - R_i la retenue sortante

 


Table de vérité d'un additionneur complet sur 1 bit

$\mathbf{a_i}$	$\mathbf{b_i}$	$\mathbf{r_{i-1}}$		$\mathbf{r_i}$	$\mathbf{s_i}$
0	0	0		0	0
0	0	1		0	1
0	1	0		0	1
0	1	1		1	0
1	0	0		0	1
1	0	1		1	0
1	1	0		1	0
1	1	1		1	1

$$S_i = \overline{A_i} \cdot \overline{B_i} \cdot R_{i-1} + \overline{A_i} \cdot B_i \cdot \overline{R_{i-1}} + A_i \cdot \overline{B_i} \cdot \overline{R_{i-1}} + A_i \cdot B_i \cdot R_{i-1}$$

$$R_i = \overline{A_i} B_i R_{i-1} + A_i \overline{B_i} R_{i-1} + A_i B_i \overline{R_{i-1}} + A_i B_i R_{i-1}$$

Si on veut simplifier les équations on obtient :

$$S_i = \overline{A_i}.\overline{B_i}.R_{i-1} + \overline{A_i}.B_i.\overline{R_{i-1}} + A_i.\overline{B_i}.\overline{R_{i-1}} + A_i.B_i.R_{i-1}$$

$$S_i = \overline{A_i}.(\overline{B_i}.R_{i-1} + B_i.\overline{R_{i-1}}) + A_i.(\overline{B_i}.\overline{R_{i-1}} + B_i.R_{i-1})$$

$$S_i = \overline{A_i}(B_i \oplus R_{i-1}) + A_i.(\overline{B_i \oplus R_{i-1}})$$

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus R_{i-1}$$

$$R_i = \overline{A_i}B_iR_{i-1} + A_i\overline{B_i}R_{i-1} + A_iB_i\overline{R_{i-1}} + A_iB_iR_{i-1}$$


$$R_i = R_{i-1}.(\overline{A_i}.B_i + A_i.\overline{B_i}) + A_iB_i(\overline{R_{i-1}} + R_{i-1})$$

$$R_i = R_{i-1}.(A_i \oplus B_i) + A_iB_i$$

Schéma d'un additionneur complet

$$R_i = A_i \cdot B_i + R_{i-1} \cdot (B_i \oplus A_i)$$

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus R_{i-1}$$

 

En utilisant des Demi Additionneurs

$$R_i = A_i.B_i + R_{i-1}.(B_i \oplus A_i)$$

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus R_{i-1}$$

Si on pose $X = A_i \oplus B_i$ et $Y = A_i B_i$

On obtient :

$$R_i = Y + R_{i-1}.X$$

$$S_i = X \oplus R_{i-1}$$

et si on pose $Z = X \oplus R_{i-1}$ et $T = R_{i-1}.X$

On obtient :

$$R_i = Y + T$$

$$S_i = Z$$

- On remarque que X et Y sont les sorties d'un demi additionneur ayant comme entrées A et B
- On remarque que Z et T sont les sorties d'un demi additionneur ayant comme entrées X et R_{i-1}

$$X = A_i \oplus B_i$$


$$Y = A_i B_i$$

$$Z = X \oplus R_{i-1}$$

$$T = R_{i-1} \cdot X$$

$$R_i = Y + T$$

$$S_i = Z$$

 


Additionneur sur 4 bits

- Un additionneur sur 4 bits est un circuit qui permet de faire l'addition de deux nombres A et B de 4 bits chacun
 - $A(a_3a_2a_1a_0)$
 - $B(b_3b_2b_1b_0)$En plus il tient en compte de la retenue entrante
- En sortie on va avoir le résultat sur 4 bits ainsi que la retenue (5 bits en sortie)
- Donc au total le circuit possède 9 entrées et 5 sorties.
- Avec 9 entrées on a $2^9=512$ combinaisons !!!!! Comment faire pour représenter la table de vérité ?????
- Il faut trouver une solution plus facile et plus efficace pour concevoir ce circuit ?


- Lorsque on fait l'addition en binaire , on additionne **bit par bit** en commençant à partir du poids faible et à chaque fois on **propage** la retenue sortante au bit du rang supérieur.

 L'addition sur un bit peut se faire par un additionneur complet sur 1 bits.




Résultat final

Additionneur 4 bits (schéma)

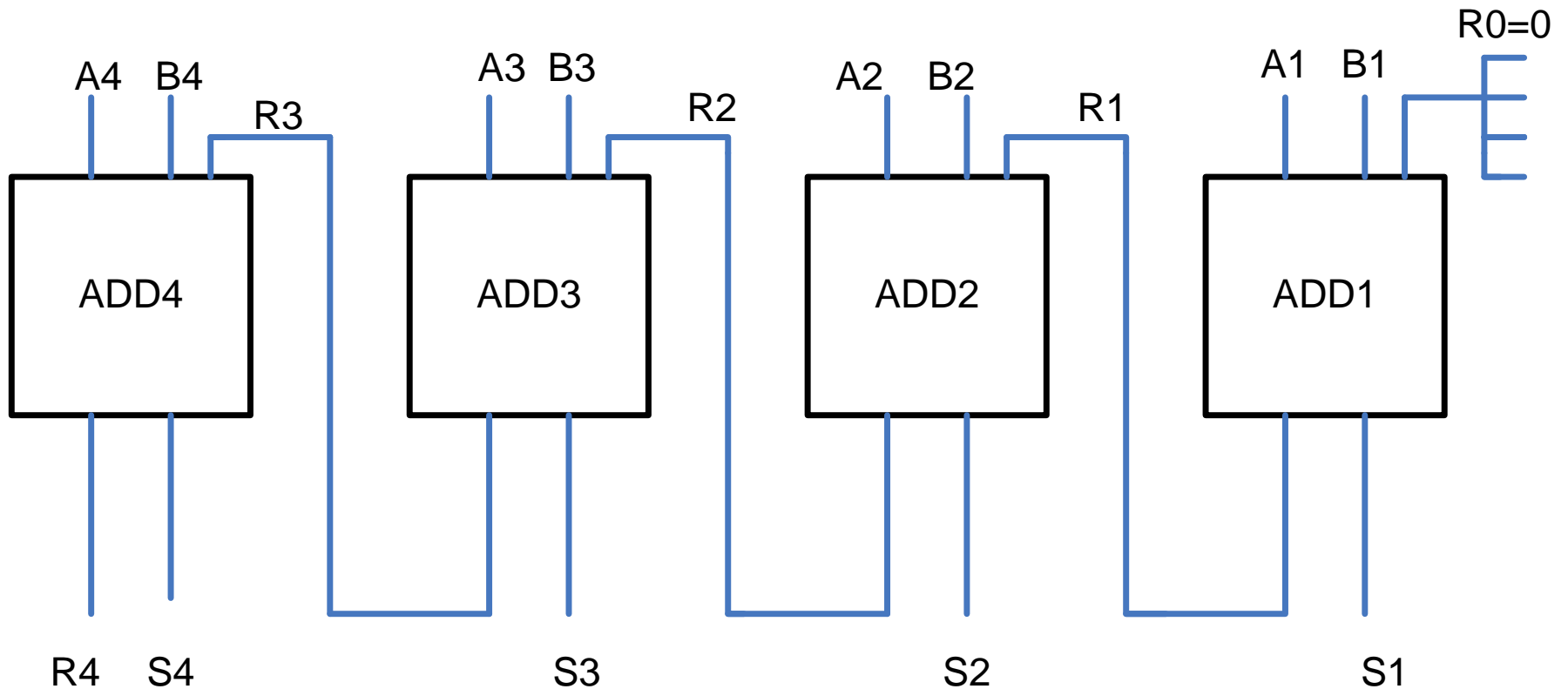

Le Comparateur

 - C'est un circuit combinatoire qui permet **de comparer** entre deux nombres binaire A et B.
- Il possède 2 entrées :
 - A : sur un bit
 - B : sur un bit
- Il possède 3 sorties
 - fe : égalité ($A=B$)
 - fi : inférieur ($A < B$)
 - fs : supérieur ($A > B$)



Comparateur sur un bit

A	B		fs	fe	fi
0	0		0	1	0
0	1		0	0	1
1	0		1	0	0
1	1		0	1	0

$$fs = A.\bar{B}$$

$$fi = \bar{A}B$$


$$fe = \overline{\bar{A}\bar{B}} + \overline{AB} = \overline{A \oplus B} = \overline{fs + fi}$$

Schéma d'un comparateur dur un bit

$$fs = A.\bar{B}$$


$$fi = \bar{A}B$$

$$fe = \overline{fs + fi}$$

 

Comparateur 2 bits

 - Il permet de faire la comparaison entre deux nombres A (a_2a_1) et B (b_2b_1) chacun sur deux bits.



1. A=B si

A2=B2 et A1=B1

$$fe = \overline{(A2 \oplus B2)} \cdot \overline{(A1 \oplus B1)}$$

2. A>B si

A2 > B2 ou (A2=B2 et A1>B1)

$$fs = A2 \cdot \overline{B2} + \overline{(A2 \oplus B2)} \cdot (A1 \cdot \overline{B1})$$

3. A<B si



A2 < B2 ou (A2=B2 et A1<B1)

$$fi = \overline{A2} \cdot B2 + \overline{(A2 \oplus B2)} \cdot (\overline{A1} \cdot B1)$$

A2	A1	B2	B1		fs	fe	fi
0	0	0	0		0	1	0
0	0	0	1		0	0	1
0	0	1	0		0	0	1
0	0	1	1		0	0	1
0	1	0	0		1	0	0
0	1	0	1		0	1	0
0	1	1	0		0	0	1
0	1	1	1		0	0	1
1	0	0	0		1	0	0
1	0	0	1		1	0	0
1	0	1	0		0	1	0
1	0	1	1		0	0	1
1	1	0	0		1	0	0
1	1	0	1		1	0	0
1	1	1	0		1	0	0
1	1	1	1		0	1	0

comparateur 2 bits avec des comparateurs 1 bit

  - C'est possible de réaliser un comparateur 2 bits en utilisant des comparateurs 1 bit et des portes logiques.
- Il faut utiliser un comparateur pour comparer **les bits du poids faible** et un autre pour comparer **les bits du poids fort**.
- Il faut **combiner** entre les sorties des deux comparateurs utilisés pour réaliser les sorties du comparateur final.



1. $A=B$ si

$A_2=B_2$ et $A_1=B_1$

$$f_e = \overline{(A_2 \oplus B_2)} . \overline{(A_1 \oplus B_1)} = f_{e2} . f_{e1}$$

2. $A>B$ si


$A_2 > B_2$ ou $(A_2=B_2$ et $A_1>B_1)$

$$f_s = A_2 . \overline{B_2} + \overline{(A_2 \oplus B_2)} . (A_1 . \overline{B_1}) = f_{s2} + f_{e2} . f_{s1}$$

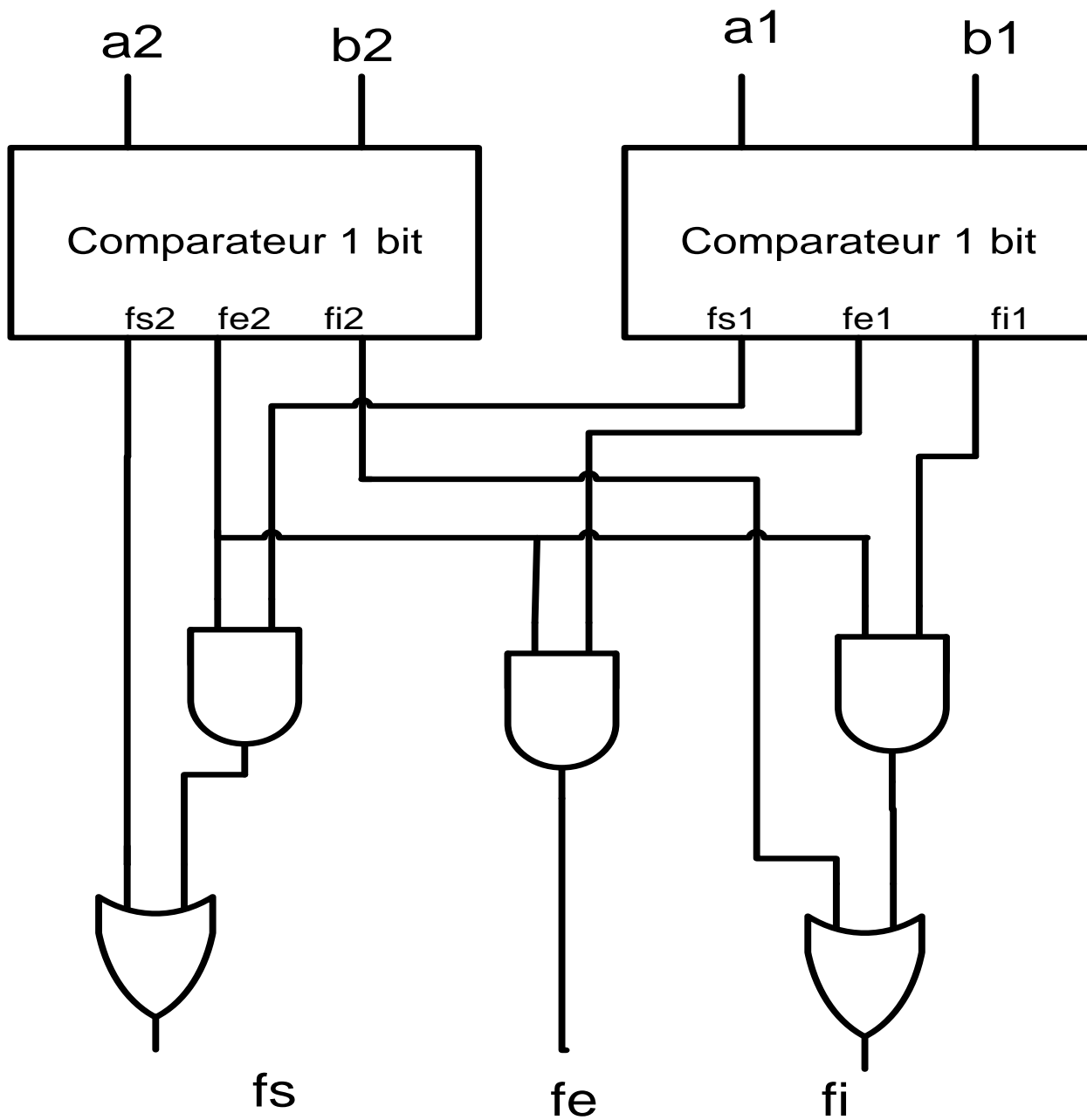3. $A<B$ si

$A_2 < B_2$ ou $(A_2=B_2$ et $A_1<B_1)$


$$f_i = \overline{A_2} . B_2 + \overline{(A_2 \oplus B_2)} . (\overline{A_1} . B_1) = f_{i2} + f_{e2} . f_{i1}$$




Comparateur avec des entrées de mise en cascade

- On remarque que :
 - Si $A_2 > B_2$ alors $A > B$
 - Si $A_2 < B_2$ alors $A < B$
- Par contre si $A_2 = B_2$ alors il faut **tenir en compte** du résultat de la comparaison des bits du poids faible.
- Pour cela on rajoute au comparateur **des entrées** qui nous indiquent le résultat de la comparaison précédente.
- Ces entrées sont appelées des entrées de **mise en cascade**.

A2	B2	Es	Eg	Ei		fs	fe	fi
A2>B2		X	X	X		1	0	0
A2<B2		X	X	X		0	0	1
A2=B2		1	0	0		1	0	0
		0	1	0		0	1	0
		0	0	1		0	0	1

 


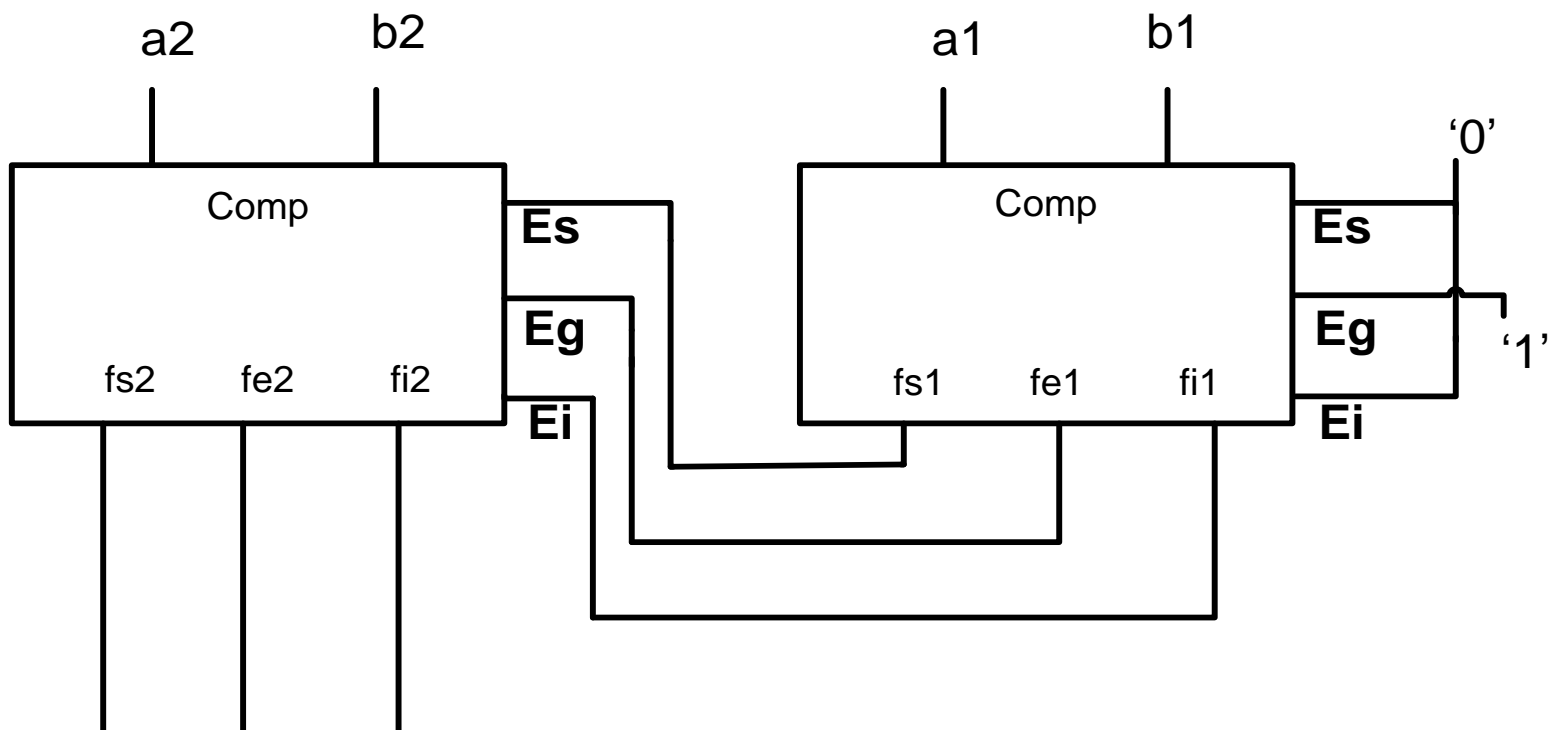$fs = (A2 > B2) \text{ ou } (A2 = B2).Es$
 $fi = (A2 < B2) \text{ ou } (A2 = B2).Ei$
 $fe = (A2 = B2).Eg$




Le Multiplexeur

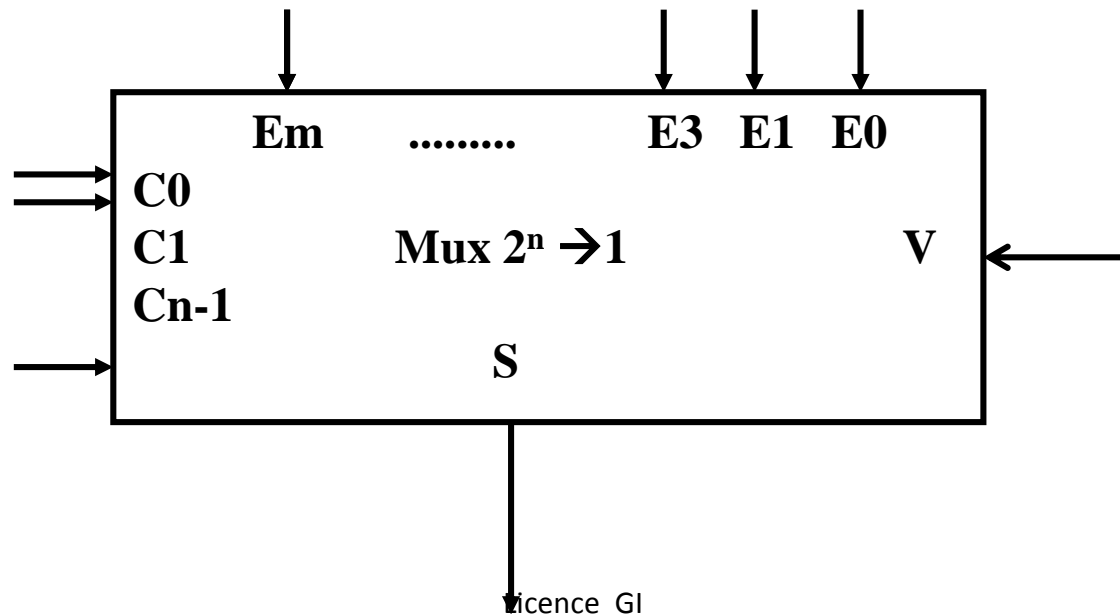- Un multiplexeur est un circuit combinatoire qui permet de **sélectionner une information** (1 bit) parmi **2^n valeurs en entrée**.
- Il possède :
 - 2^n entrées d'information
 - Une seule sortie
 - N entrées de sélection (commandes)



Multiplexeur 2 → 1


V	C ₀		S
0	X		0
1	0		E0
1	1		E1

 

$$S = V.(\overline{C_0}.E0 + C_0.E1)$$

Multiplexeur 4 → 1


C1	C0		S
0	0		E0
0	1		E1
1	0		E2
1	1		E3

 

$$S = \overline{C1}.\overline{C0}.(E0) + \overline{C1}.C0.(E1) + C1.\overline{C0}.(E2) + C1.C0.(E3)$$

Multiplexeur 8→1

C2	C1	C0		S
0	0	0		E0
0	0	1		E1
0	1	0		E2
0	1	1		E3
1	0	0		E4
1	0	1		E5
1	1	0		E6
1	1	1		E7

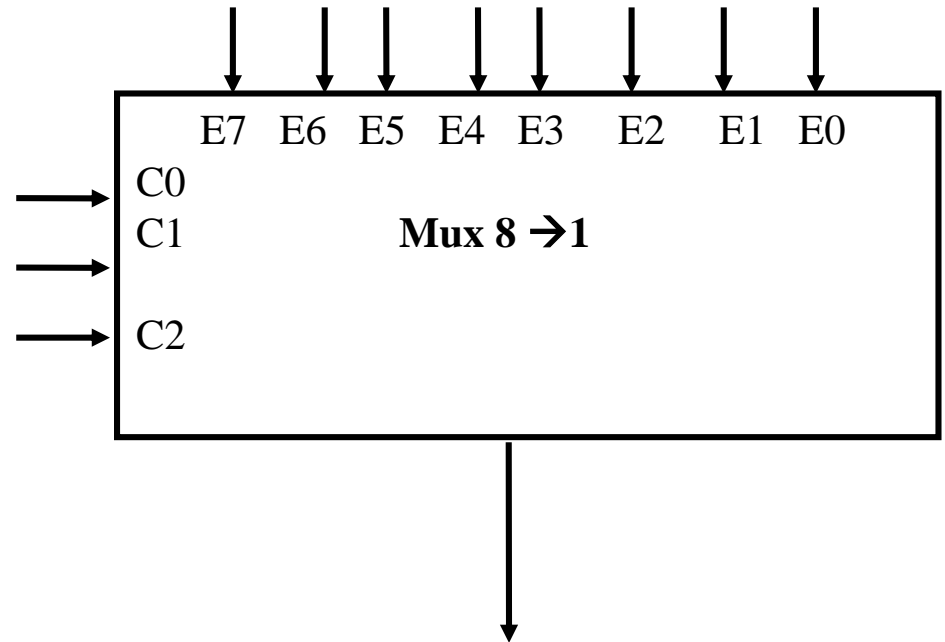

$$S = \overline{C2}.\overline{C1}.\overline{C0}.(E0) + \overline{C2}.\overline{C1}.C0(E1) + \overline{C2}.C1.\overline{C0}(E2) + \overline{C2}.C1.C0(E3) + C2.\overline{C1}.\overline{C0}(E4) + C2.\overline{C1}.C0(E5) + C2.C1.\overline{C0}(E6) + C2.C1.C0(E7)$$

Exemple : Réalisation d'un additionneur complet avec des multiplexeurs 8→1

- Nous avons besoin d'utiliser **deux multiplexeurs** : Le premier pour réaliser la fonction de **la somme** et l'autre pour donner **la retenue**.

a_i	b_i	r_{i-1}		r_i
0	0	0		0
0	0	1		0
0	1	0		0
0	1	1		1
1	0	0		0
1	0	1		1
1	1	0		1
1	1	1		1

a_i	b_i	r_{i-1}		S_i
0	0	0		0
0	0	1		1
0	1	0		1
0	1	1		0
1	0	0		1
1	0	1		0
1	1	0		0
1	1	1		1

Réalisation de la fonction de la somme

$$S_i = \overline{A_i}.\overline{B_i}.\overline{R_{i-1}}(0) + \overline{A_i}.\overline{B_i}.R_{i-1}(1) + \overline{A_i}.B_i.\overline{R_{i-1}}(1) + \overline{A_i}.B_i.R_{i-1}(0) + A_i.\overline{B_i}.\overline{R_{i-1}}(1) + A_i.\overline{B_i}.R_{i-1}(0) \\ + A_i.B_i.\overline{R_{i-1}}(0) + A_i.B_i.R_{i-1}(1)$$

$$S = \overline{C2}.\overline{C1}.\overline{C0}.(E0) + \overline{C2}.\overline{C1}.C0(E1) + \overline{C2}.C1.\overline{C0}(E2) + \overline{C2}.C1.C0(E3) + \\ C2.\overline{C1}.\overline{C0}(E4) + C2.\overline{C1}.C0(E5) + C2.C1.\overline{C0}(E6) + C2.C1.C0(E7)$$

On pose :

$$C2=A_i$$

$$C1=B_i$$

$$C0=R_{i-1}$$

$$E0=0, E1=1, E2=1, E3=0, E4=1, E5=0, E6=0, E7=1$$

Réalisation de la fonction de la retenue

$$R_i = \bar{A}_i \bar{B}_i \bar{R}_{i-1}.(0) + \bar{A}_i \bar{B}_i R_{i-1}.(0) + \bar{A}_i B_i \bar{R}_{i-1}.(0) + \bar{A}_i B_i R_{i-1}.(1) + A_i \bar{B}_i \bar{R}_{i-1}.(0) + A_i \bar{B}_i R_{i-1}.(1) \\ + A_i B_i \bar{R}_{i-1}.(1) + A_i B_i R_{i-1}.(1)$$

$$S = \bar{C2}.\bar{C1}.\bar{C0}.(E0) + \bar{C2}.\bar{C1}.C0.(E1) + \bar{C2}.C1.\bar{C0}.(E2) + \bar{C2}.C1.C0.(E3) + \\ C2.\bar{C1}.\bar{C0}.(E4) + C2.\bar{C1}.C0.(E5) + C2.C1.\bar{C0}.(E6) + C2.C1.C0.(E7)$$

On pose :


$$C2=A_i$$

$$C1=B_i$$

$$C0=R_{i-1}$$

$$E0=0, E1=0, E2=0, E3=1, E4=0, E5=1, E6=1, E7=1$$

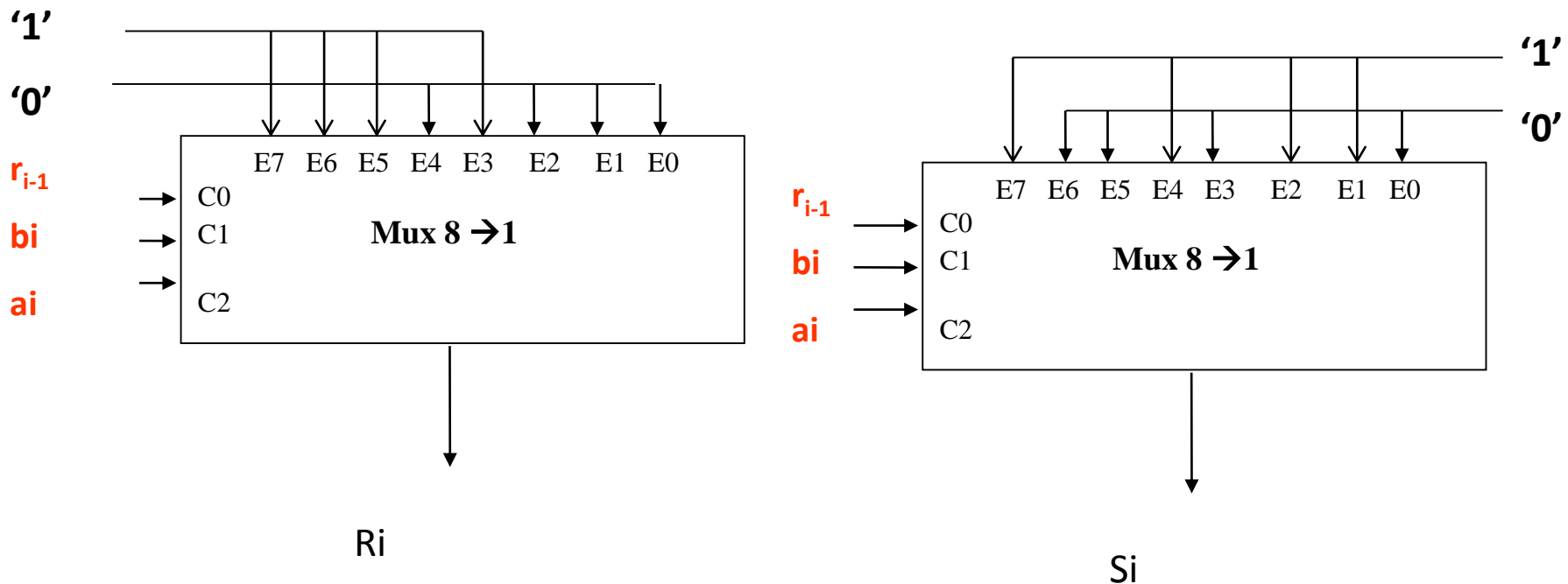Réalisation d'un additionneur complet avec des multiplexeurs 8→1




Exercice

- Réaliser le circuit qui permet de trouver le maximum entre deux nombres A et B sur un Bit en utilisant le minimum de portes logiques et de circuits combinatoires?

Démultiplexeurs

 - Il joue le rôle inverse d'un multiplexeurs, il permet de faire passer une information dans l'une des sorties selon les valeurs des entrées de commandes.
- Il possède :
 - une seule entrée
 - 2^n sorties
 - N entrées de sélection (commandes)



Démultiplexeur 1→4


C1	C0		S3	S2	S1	S0
0	0		0	0	0	i
0	1		0	0	i	0
1	0		0	i	0	0
1	1		i	0	0	0

$$S0 = \overline{C1}.\overline{C0}.(I)$$

$$S1 = \overline{C1}.C0.(I)$$


$$S2 = C1.\overline{C0}.(I)$$

$$S3 = C1.C0.(I)$$

 

Le décodeur binaire

 
- C'est un circuit combinatoire qui est constitué de :
 - N : entrées de données
 - 2^n sorties
 - Pour chaque combinaison en entrée une seule sortie est active à la fois



Un décodeur 3→8

Décodeur 2→4

V	A	B		S0	S1	S2	S3
0	X	X		0	0	0	0
1	0	0		1	0	0	0
1	0	1		0	1	0	0
1	1	0		0	0	1	0
1	1	1		0	0	0	1

 


$$S_0 = (\overline{A}.\overline{B}).V$$

$$S_1 = (\overline{A}.B).V$$

$$S_2 = (A.\overline{B}).V$$

$$S_3 = (A.B).V$$

Décodeur 3→8

 

A	B	C		S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
0	0	0		1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1		0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0		0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1		0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0		0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1		0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0		0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1		0	0	0	0	0	0	0	1

$$S_0 = \overline{A}.\overline{B}.\overline{C}$$

$$S_1 = \overline{A}.\overline{B}.C$$

$$S_2 = \overline{A}.B.\overline{C}$$

$$S_3 = \overline{A}.B.C$$

$$S_4 = A.\overline{B}.\overline{C}$$

$$S_5 = A.\overline{B}.C$$

$$S_6 = A.B.\overline{C}$$

$$S_7 = A.B.C$$

Réalisation d'un additionneur complet avec des décodeurs binaire 3→8

$$S_i = \overline{A_i} \cdot \overline{B_i} \cdot R_{i-1} + \overline{A_i} \cdot B_i \cdot \overline{R_{i-1}} + A_i \cdot \overline{B_i} \cdot \overline{R_{i-1}} + A_i \cdot B_i \cdot R_{i-1}$$

0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1

$$R_i = \overline{A_i} B_i R_{i-1} + A_i \overline{B_i} R_{i-1} + A_i B_i \overline{R_{i-1}} + A_i B_i R_{i-1}$$

0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1

On pose $A=A_i$, $B=B_i$, $C=R_{i-1}$

$$S_0 = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}, S_1 = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C, S_2 = \overline{A} \cdot B \cdot \overline{C}, S_3 = \overline{A} \cdot B \cdot C,$$

$$S_4 = A \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}, S_5 = A \cdot \overline{B} \cdot C, S_6 = A \cdot B \cdot \overline{C}, S_7 = A \cdot B \cdot C$$


$$R_i = S_3 + S_5 + S_6 + S_7$$

$$S_i = S_1 + S_2 + S_4 + S_7$$

L'encodeur binaire


- Il joue le rôle inverse d'un décodeur
 - Il possède 2^n entrées
 - N sortie
 - Pour chaque combinaison en entrée on va avoir sont numéro (en binaire) à la sortie.

Encodeur 4→2

 

L'encodeur binaire (4→2)

I_0	I_1	I_2	I_3		x	y
0	0	0	0		0	0
1	x	x	x		0	0
0	1	x	x		0	1
0	0	1	x		1	0
0	0	0	1		1	1

 


$$X = \overline{I_0}.\overline{I_1}.(I_2 + I_3)$$

$$Y = \overline{I_0}.(I_1 + \overline{I_2}.I_3)$$

Le transcodeur

 - C'est un circuit combinatoire qui permet de transformer un code X (sur n bits) en entrée en un code Y (sur m bits) en sortie.



Exemple : Transcodeur BCD/EXESS3

A	B	C	D		X	Y	Z	T
0	0	0	0		0	0	1	1
0	0	0	1		0	1	0	0
0	0	1	0		0	1	0	1
0	0	1	1		0	1	1	0
0	1	0	0		0	1	1	1
0	1	0	1		1	0	0	0
0	1	1	0		1	0	0	1
0	1	1	1		1	0	1	0
1	0	0	0		1	0	1	1
1	0	0	1		1	1	0	0
1	0	1	0		X	X	X	X
1	0	1	1		X	X	X	X
1	1	0	0		X	X	X	X
1	1	0	1		X	X	X	X
1	1	1	0		X	X	X	X
1	1	1	1		X	X	X	X

Les circuits séquentiels

- Introduction
- Notion d'horloge (système synchrone et système asynchrone)
- Les bascules
 - T
 - RS
 - RST
 - D et D latch
 - JK
- Les registres
- Les compteurs/decompteurs

Introduction


- Un circuit combinatoire est un circuit numérique dont **les sorties** dépendent uniquement **des entrées**:

$$S = f(E)$$

- L'état du système ne dépend pas de **l'état interne du système**.
- Pas de **mémoration** de l'état du système.

Les circuits séquentiels

 
- Un circuit séquentiel est un circuit numérique (logique) dont **l'état** à l'instant **t+1** est une fonction **des entrées** en même instant **t+1** et de **l'état précédente du système** (l'instant t)



$$S_{t+1} = f(E, S_t)$$

$$S^+ = f(E, S)$$



Exemple d'un circuit séquentiel

 


C	L		L ⁺	
0	X		L	Mémoire
1	0		1	basculement
1	1		0	basculement

Système synchrone (Notion de l'horloge)

  - Une horloge est une **variable logique** qui passe successivement de 0 à 1 et de 1 à 0 d'une façon périodique.
- Cette variable est utilisée souvent comme une entrée des circuits séquentiels → le circuit est dit synchrone.
- L'horloge est notée par **h** ou **ck** (clock).



L'horloge

 


Fréquence F


$$f = \frac{1}{T}$$

La fréquence est en hertz


Synchronisation sur niveau Haut

 

Synchronisation sur front montant

 


Synchronisation sur front descendant

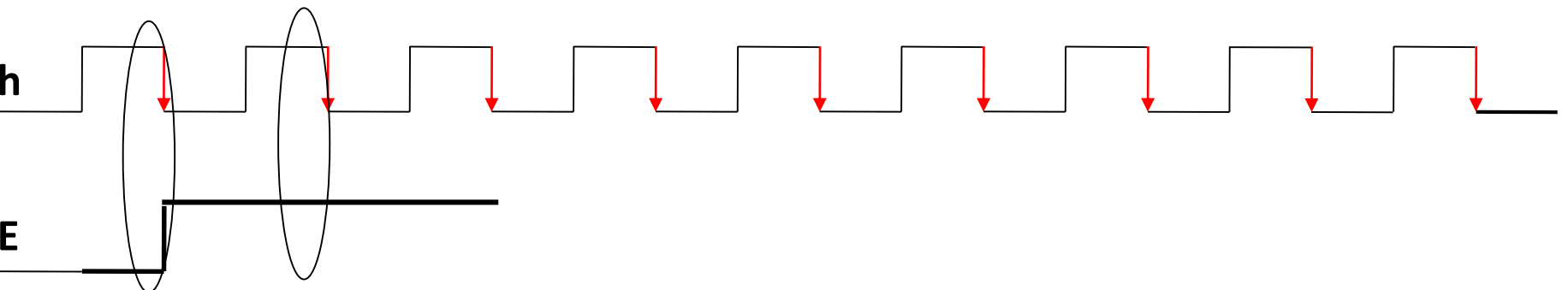


Les systèmes Asynchrones

 - Lorsque un circuit séquentiel **n'a pas d'horloge** comme variable d'entrée ou si le circuit fonctionne **indépendamment** de cette horloge alors ce circuit est asynchrone.



Les bascules (flip-flops)

 
- Les bascules sont les circuits **de bases** de la logique séquentiel .
- Une bascule peut posséder une horloge (synchrone) ou non (asynchrone) .
- Chaque bascule possède des entrées et **deux sorties** Q et \overline{Q}
- Une bascule possède la fonction de **mémoration et de basculement**.



$$Q^+ = F(Ei, Q)$$

Il existe plusieurs types de bascules : T ,RS, RST ,D ,JK

Les bascules RS (Reset,Set)

 


R	S		Q+
0	0		Q-
0	1		1
1	0		0
1	1		X



R	S	Q-		Q+	
0	0	0		0	Etat mémoire
0	0	1		1	
0	1	0		1	Remise à 1
0	1	1		1	
1	0	0		0	Remise à 0
1	0	1		0	
1	1	0		X	État interdite
1	1	1		X	

Chronogramme d'une bascule RS

 


Structure interne d'une bascule RS

$$Q^+ = S + \bar{R}.Q$$


$$\overline{Q^+} = R + \bar{S}.Q$$

$$Q^+ = S + \bar{R}.Q = \overline{\overline{S + \bar{R}.Q}} = \overline{\bar{S} \uparrow (\bar{R} \uparrow Q)} = (S \uparrow S) \uparrow ((R \uparrow R) \uparrow Q)$$
 
$$\overline{Q^+} = R + \bar{S}.Q = \overline{\overline{R + \bar{S}.Q}} = \overline{\bar{R} \uparrow (\bar{S} \uparrow Q)} = (R \uparrow R) \uparrow ((S \uparrow S) \uparrow Q)$$




Les bascules RST

 

T	R	S		Q^+
0	X	X		Q
1	0	0		Q
1	0	1		1
1	1	0		0
1	1	1		X


Les bascules T

 


T		Q+
0		Q
1		\overline{Q}

Les bascules D latch

 - C'est une bascule synchrone (utilise une horloge) sur niveau Haut ou niveau Bas



Sur niveau Haut

 


Sur niveau bas

h	D		Q+
0	0		Q-
0	1		Q-
1	0		0
1	1		1

Si $h=1$ $Q^+=D$

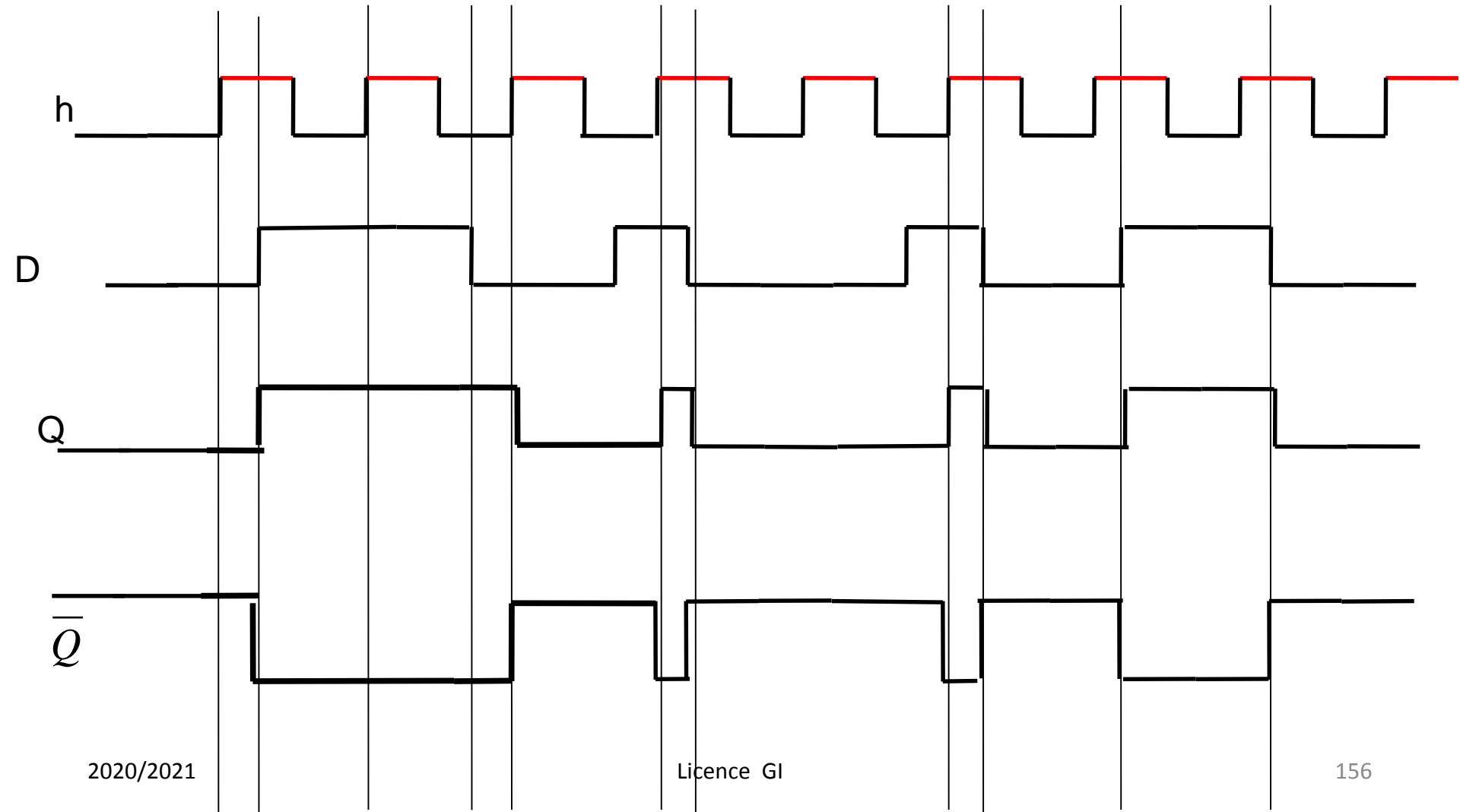Chronogramme d'une bascule D latch (niveau haut)



Exercice

- Transformer une bascule RST pour qu'elle agisse comme une bascule D-latch ?

T	R	S		Q ⁺
0	X	X		Q
1	0	0		Q
1	0	1		1
1	1	0		0
1	1	1		X

$$T = h$$

$$S = D$$



$$R = \overline{D}$$

Les bascules D

- C'est une bascule synchronisée sur front montant ou descendant


h	D		Q+
0/1	0		Q-
0/1	1		Q-
↑	0		0
↑	1		1

Sur front montant

  

Sur front descendant


Chronogramme d'une bascule D

 


Les bascules J.K en mode synchrone

- Une bascule avec deux entrées J , K et une horloge (front montant ou descendant)

h	J	K		Q+
0/1	x	x		Q-
↓	0	0		Q-
↓	0	1		0
↓	1	0		1
↓	1	1		\overline{Q}

 


Chronogramme d'une bascule J.K

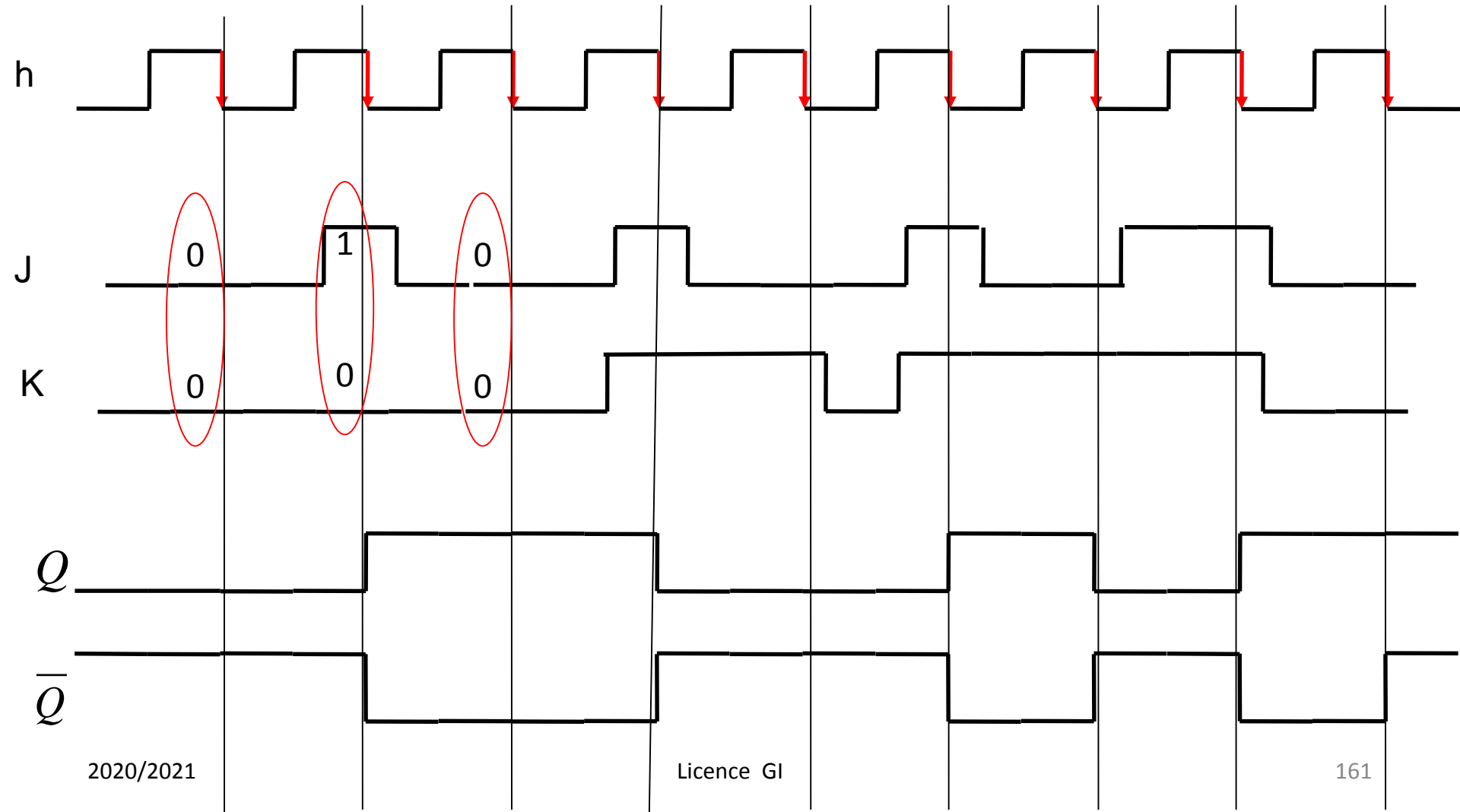

Les bascules J.K en mode asynchrone

- Deux entrées Pr (preset) et cl (clear) asynchrone
- Plus prioritaire que l'horloge
- Pr et Cl fonctionne avec la logique negative.

Sur front montant

 

Sur front descendant

 


Table de vérité d'une bascule J.K

	Pr	Cl	h	J	K		Q^+	
Mode Asynchrone	0	0	X	X	X		X	État interdit
	0	1	X	X	X		1	Remise à 1
	1	0	X	X	X		0	Remise à 0
Mode Synchrone	1	1	0/1	x	x		Q^-	Etat mémoire
	1	1	↓	0	0		Q^-	Etat mémoire
	1	1	↓	0	1		0	Remise à 0
	1	1	↓	1	0		1	Remise à 1
	1	1	↓	1	1		\overline{Q}	Bascullement

Exercice

- Transformer une bascule JK en une bascule D ?

h	J	K		Q+
0/1	x	x		Q-
↓	0	0		Q-
↓	0	1		0
↓	1	0		1
↓	1	1		\bar{Q}

$$J = D$$

$$K = \bar{D}$$

$$h = \bar{h}1$$


Table de transition d'une bascule JK

- On connaît les valeurs **des sorties** , comment déterminer les valeurs **des entrées** JK ?

Q	Q+		J	K	
0	0		0	X	Remise à 0 ou état mémoire
0	1		1	X	Remise à 1 ou basculement
1	0		X	1	Remise à 0 ou basculement
1	1		X	0	Remise à 1 ou état mémoire

 Exercice


- Réaliser le circuit qui permet de réaliser le cycle suivant 0,1,2,3 à l'aide de bascules JK?




Les compteurs

COMPTEURS

DÉFINITION

 


 
- Un compteur est une association de n bascules permettant de décrire, au rythme d'une horloge, une séquence déterminée:



- Cette séquence est appelée cycle du compteur

COMPTEURS

DÉFINITION

  

Une combinaison de sortie d'un compteur ($Q_{n-1} \dots Q_1 Q_0$) est appelée état.


Le nombre d'états différents (S_i) pour un compteur est appelé le modulo (m) de ce compteur: $m < 2^n$

COMPTEURS

EXEMPLES


- Compteur modulo 4 (cycle complet)

Nombre d'impulsion (H)	Sorties		Valeur décimale
	Q1	Q0	
0	0	0	0
1	0	1	1
2	1	0	2
3	1	1	3
4	0	0	0
5	0	1	1

 


COMPTEURS


EXEMPLES

 

 
Compteur modulo 8
(cycle complet)
 $n = 3$



 Compteur modulo 10
(cycle incomplet)
 $n = 4$



 Compteur modulo 6
(cycle incomplet)
 $n = 3$



Compteur modulo 4
Cycle quelconque
 $n = 3$

COMPTEURS

TYPE

Selon le cycle des compteurs, nous distinguons entre:

➤ **Les compteurs modulo $2n$ (cycle complet):**

- $n=2$: 0,1,2,3,0 modulo 4
- $n=3$: 0,1,2,3,4,5,6,7,0 modulo 8
- $n=4$: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,0 modulo 16

➤ **Les compteurs modulo N (cycle incomplet)**


- Pour $N=5$: 0,1,2,3,4,0 $n=3$
- Pour $N=10$: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 $n=4$

➤ **Les compteurs à cycle quelconque :**

- 0,2,3,6,0 $n=3$
- 0,2,5,6,7,8,10,0 $n=4$

COMPTEURS

TYPE

 

Selon l'horloge des bascules, nous distinguons entre :

- **Les Compteurs Asynchrones:** les bascules possèdent des horloges différentes.
- **Les Compteurs Synchrones:** les bascules possèdent la même horloge.

COMPTEURS ASYNCHRONES


COMPTEURS ASYNCHRONES

Exemple: compteur modulo 2^3

États présents			États suivants		
Q2	Q1	Q0	Q2+	Q1+	Q0+
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0

COMPTEURS ASYNCHRONES


Exemple: compteur modulo 2^3

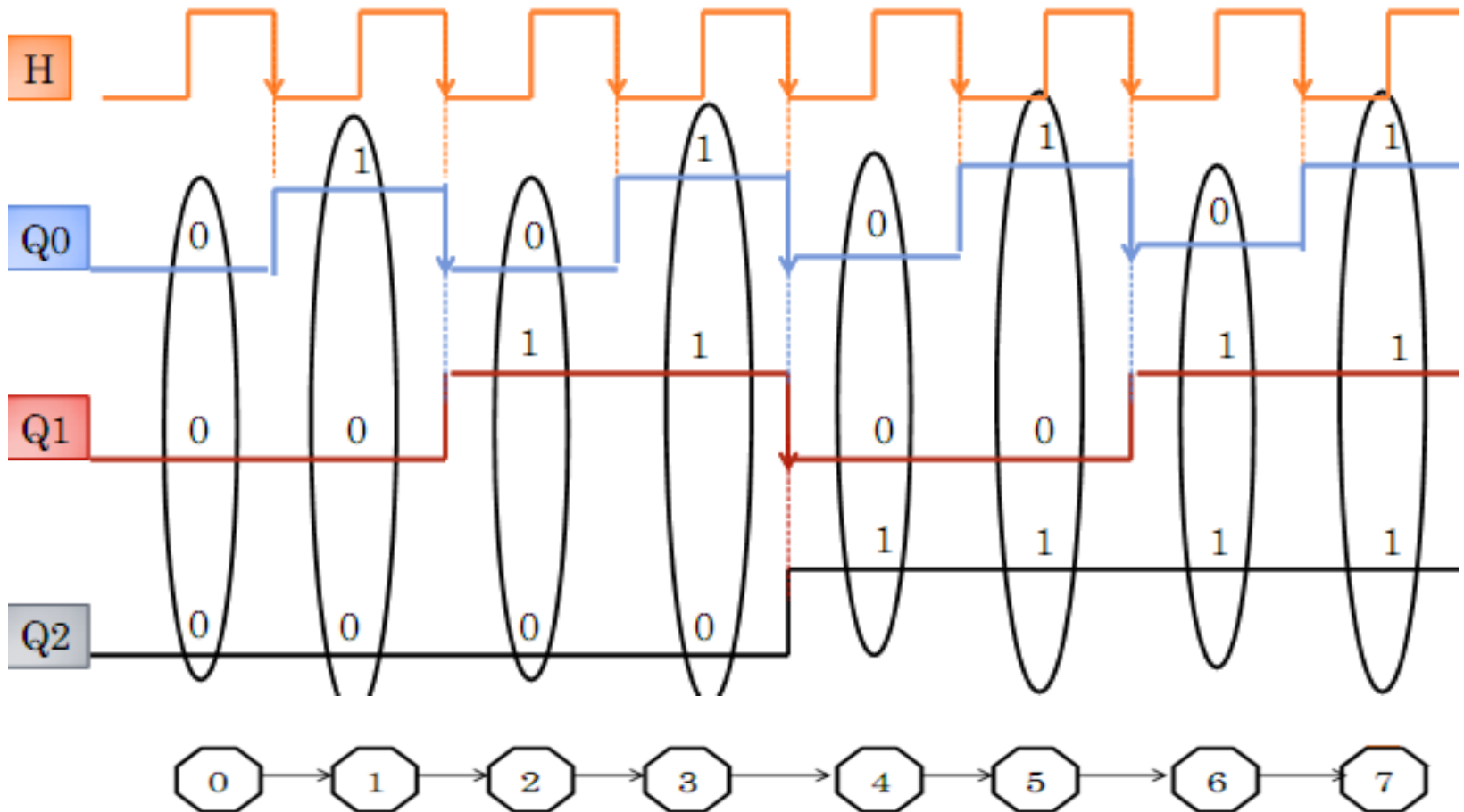

COMPTEURS ASYNCHRONE MODULO 2^N

Principe de fonctionnement

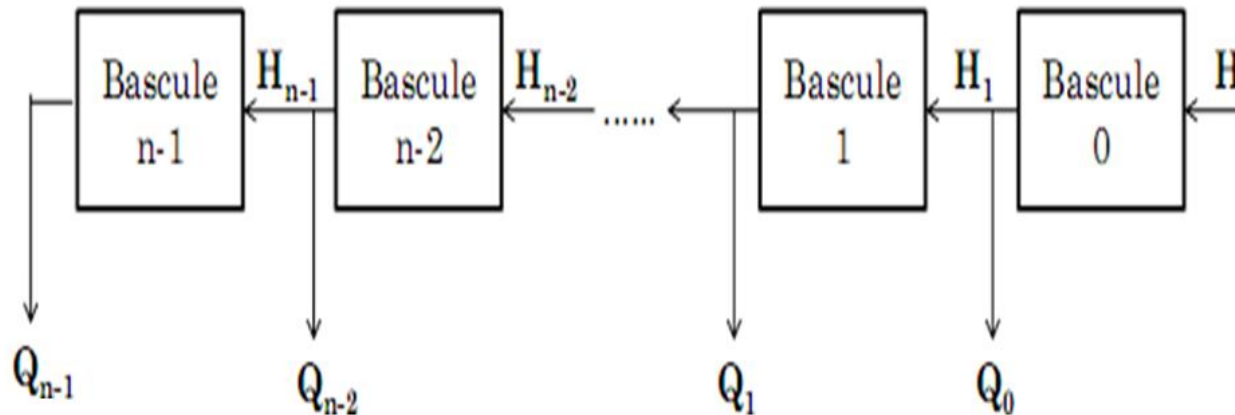
De manière générale, seule la première bascule reçoit le signal d'horloge. Toutes les bascules qui suivent celle-ci sont commandées par la bascule précédente.



COMPTEURS ASYNCHRONE

BASCULES APPROPRIÉES

 Quelles sont les bascules appropriées pour construire les compteurs?




COMPTEURS ASYNCHRONE

BASCULES APPROPRIÉES


Quelles sont les bascules appropriées pour construire les compteurs?

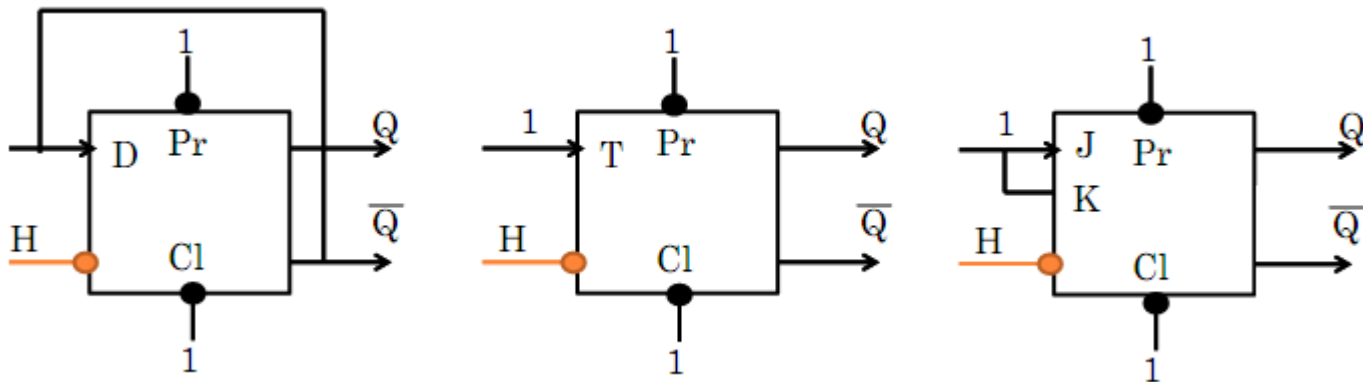Les bascules synchrones sur front qui permettent de réaliser l'état de basculement $Q^+ = \neg Q^-$




COMPTEURS ASYNCHRONE

EXEMPLE: COMPTEUR MODULO 2^3 (BASCULE D)

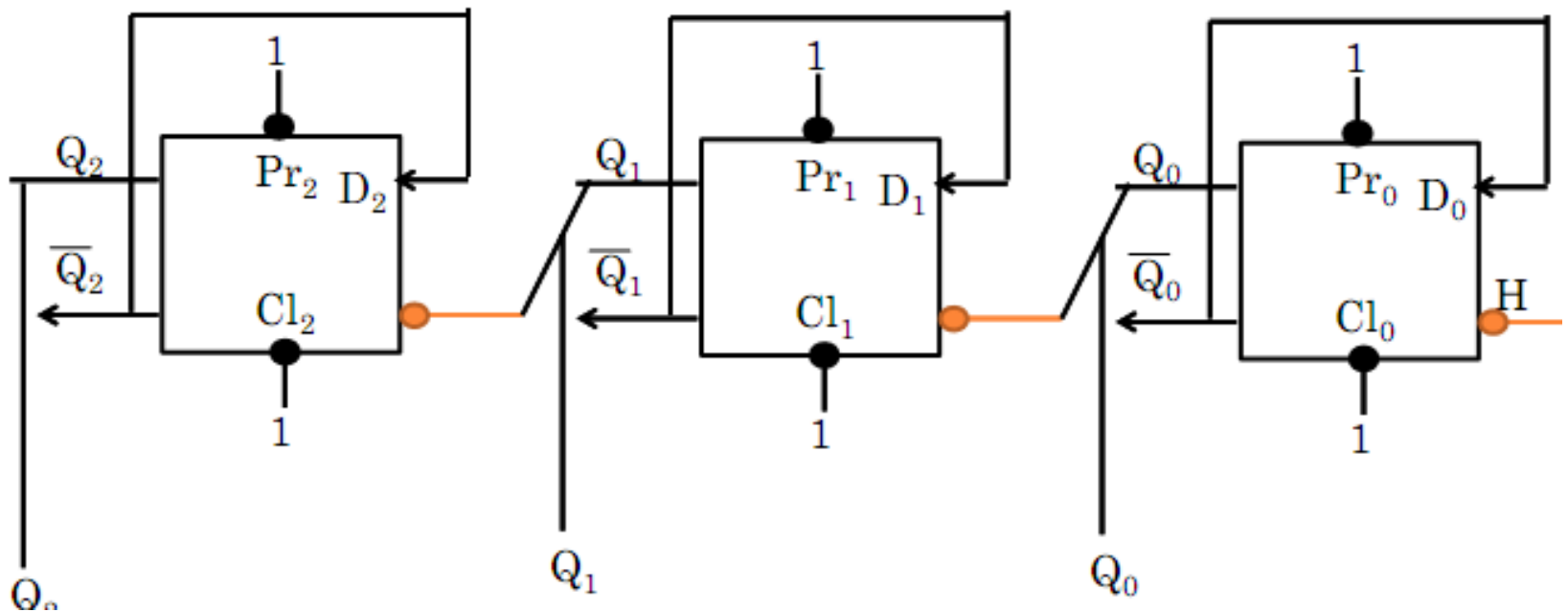


COMPTEURS ASYNCHRONE

EXEMPLE: COMPTEUR MODULO 2^3 (BASCULE T)

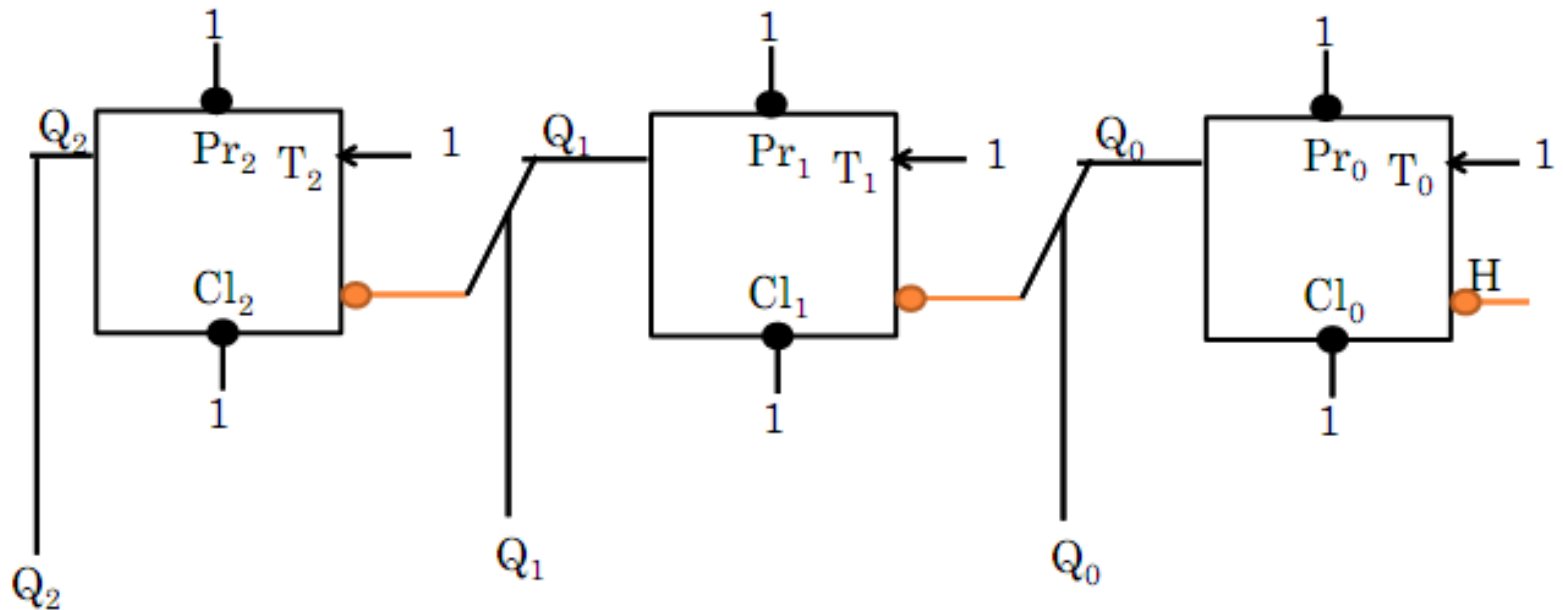

COMPTEURS ASYNCHRONE

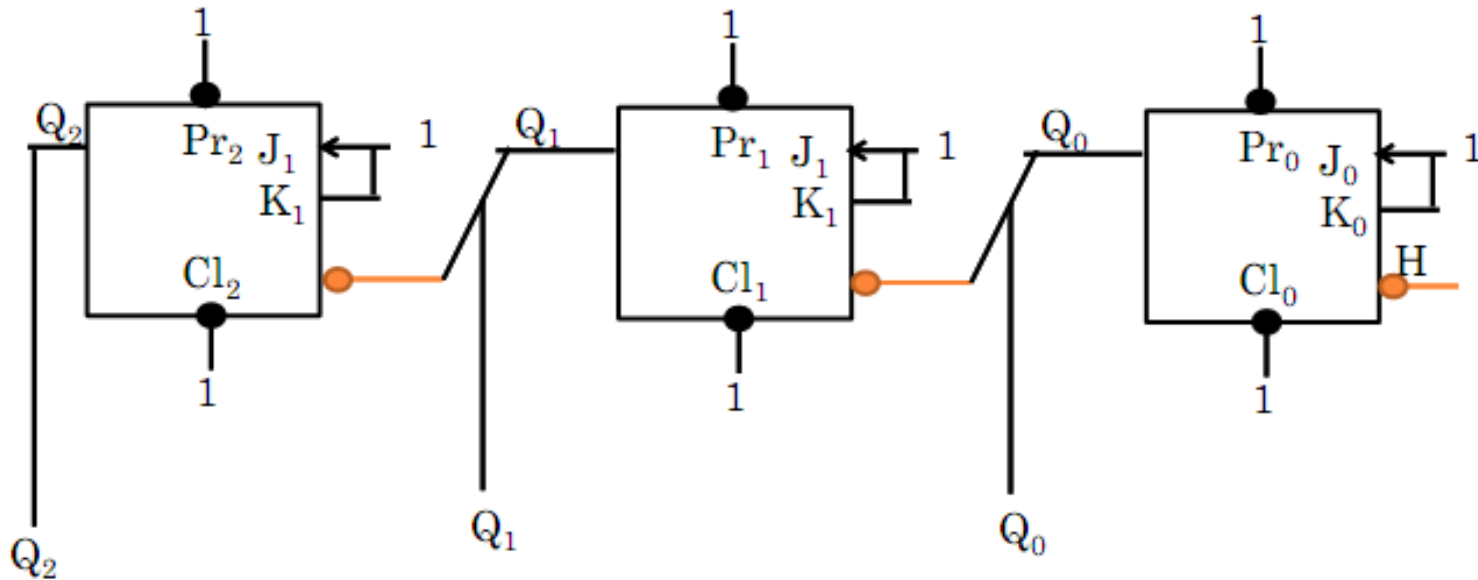
EXEMPLE: COMPTEUR MODULO 2^3 (BASCULE JK)



COMPTEURS ASYNCHRONE MODULO N


PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

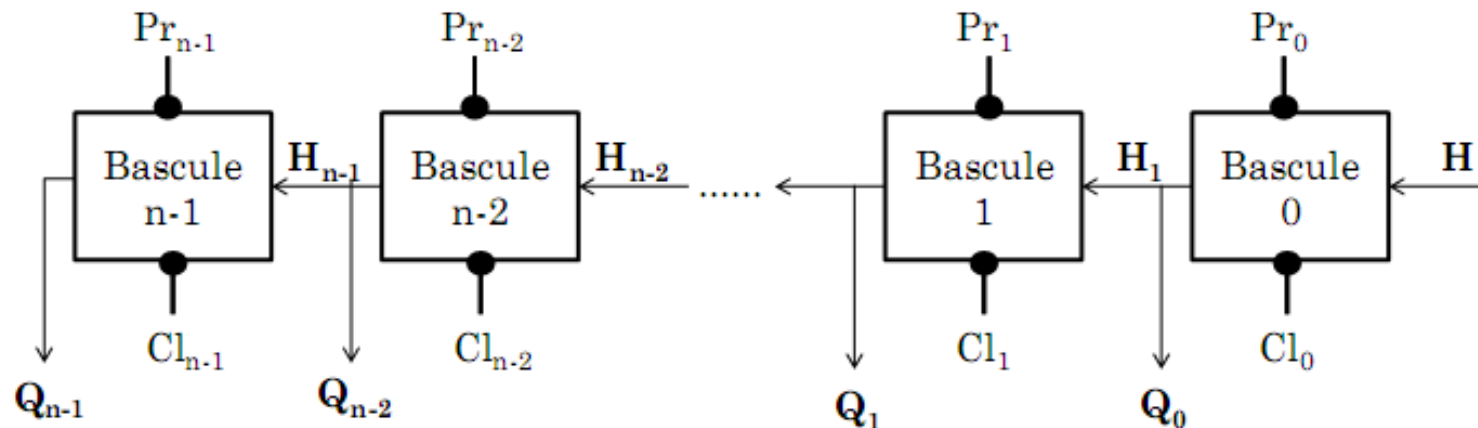Pour réaliser un compteur asynchrone modulo N, il faut agir sur les entrées d'initialisation (Clear et Preset) lorsque la combinaison correspondant au modulo N se produit sur les sorties du compteur.



COMPTEURS ASYNCHRONE

EXAMPLE: COMPTEUR MODULO 6

 

COMPTEURS ASYNCHRONE

EXEMPLE: COMPTEUR MODULO 6

États présents			États suivants				
Q2	Q1	Q0	Q2+	Q1+	Q0+	Cl _i	Pr _i
0	0	0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	1	0	1	1
0	1	0	0	1	1	1	1
0	1	1	1	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1	1	1
1	0	1	1	1	0	1	1
1	1	0	0	0	0	0	1
1	1	1	X	X	X	1	1


$$\overline{Cl_i} = Q_2 Q_1 \overline{Q_0}$$

$$Cl_i = \overline{Q_2 Q_1 \overline{Q_0}}$$

Détection de l'état 110 et remise à zéro asynchrone


COMPTEURS ASYNCHRONE

EXEMPLE: COMPTEUR MODULO 6

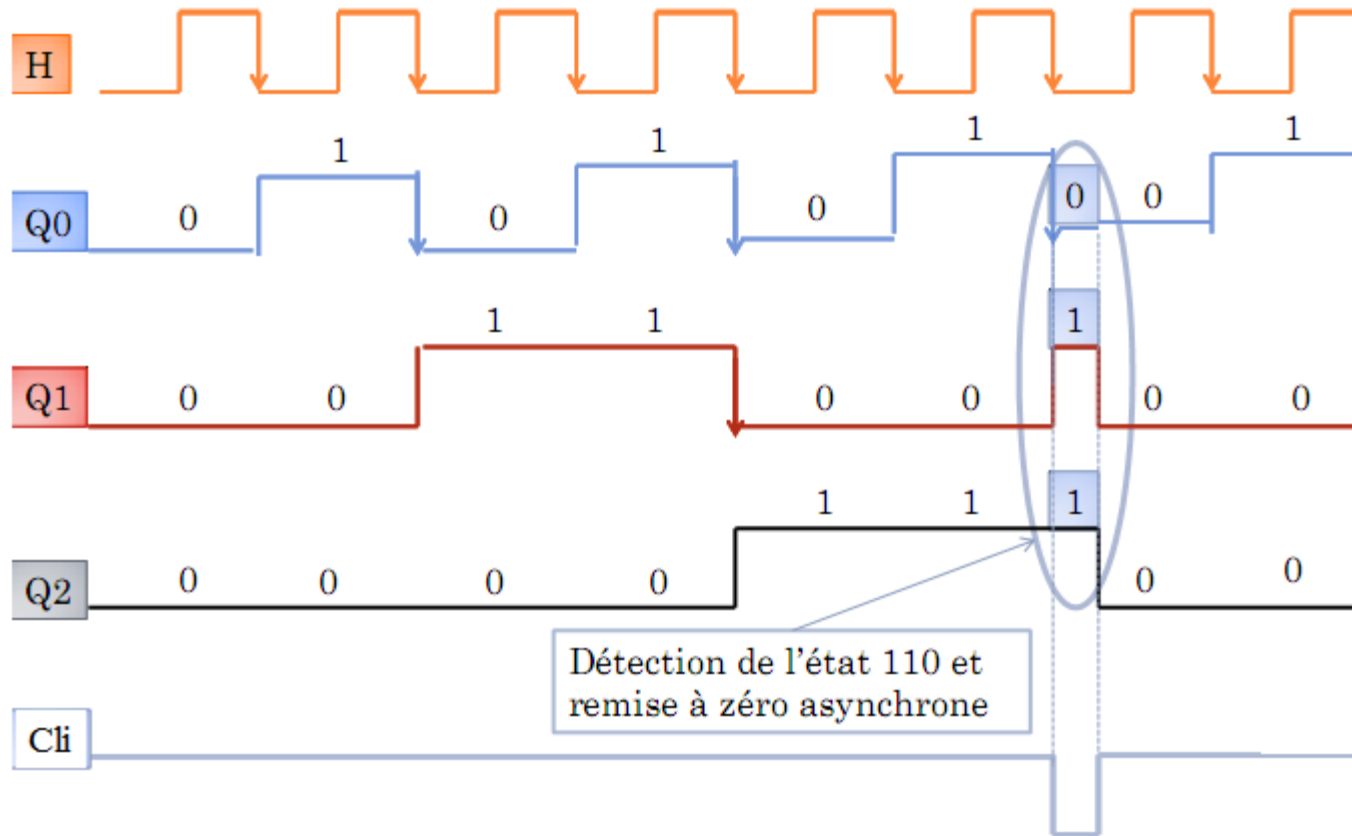

COMPTEURS ASYNCHRONE


EXEMPLE: COMPTEUR MODULO 6

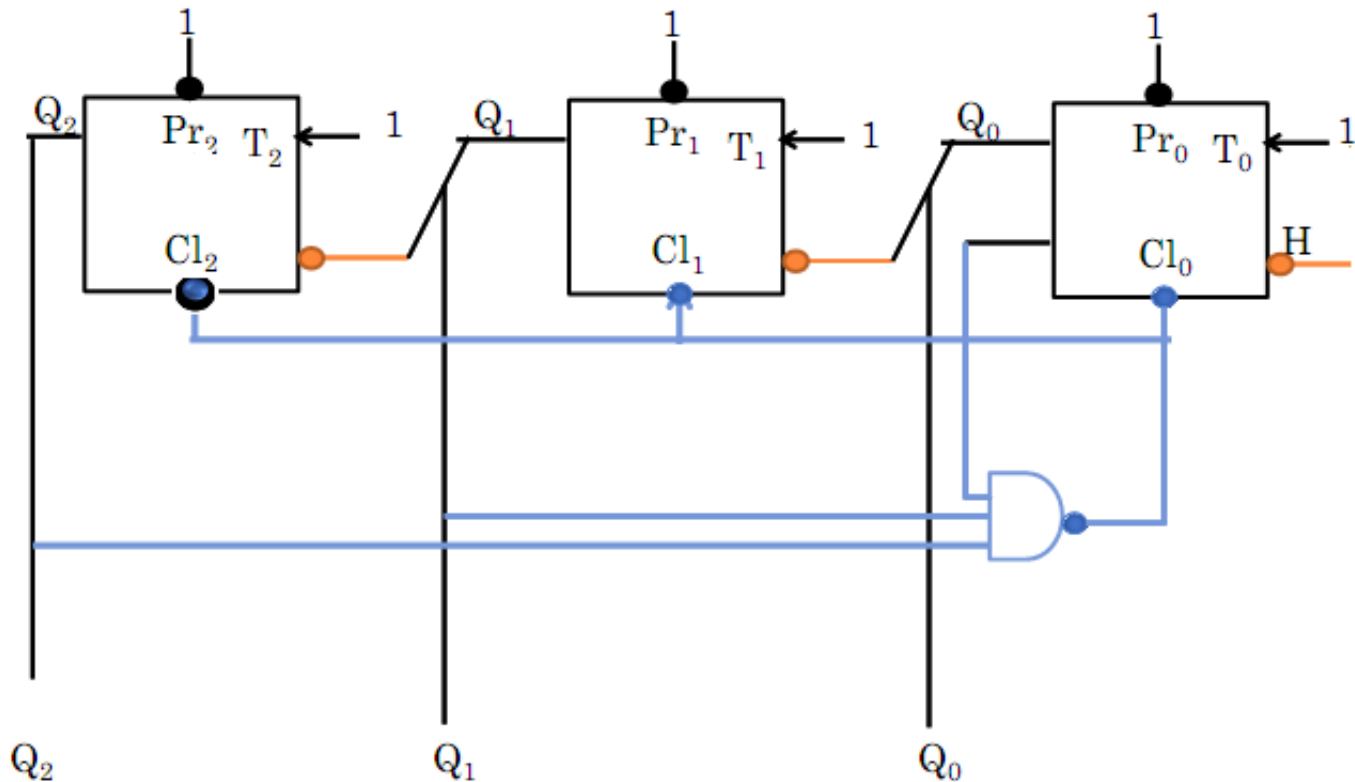

COMPTEURS ASYNCHRONE

 
EXERCICE

Réaliser un compteur asynchrone décimale (modulo 10)



COMPTEURS ASYNCHRONES A CYCLE QUELCONQUE

Soit le compteur ayant le cycle suivant

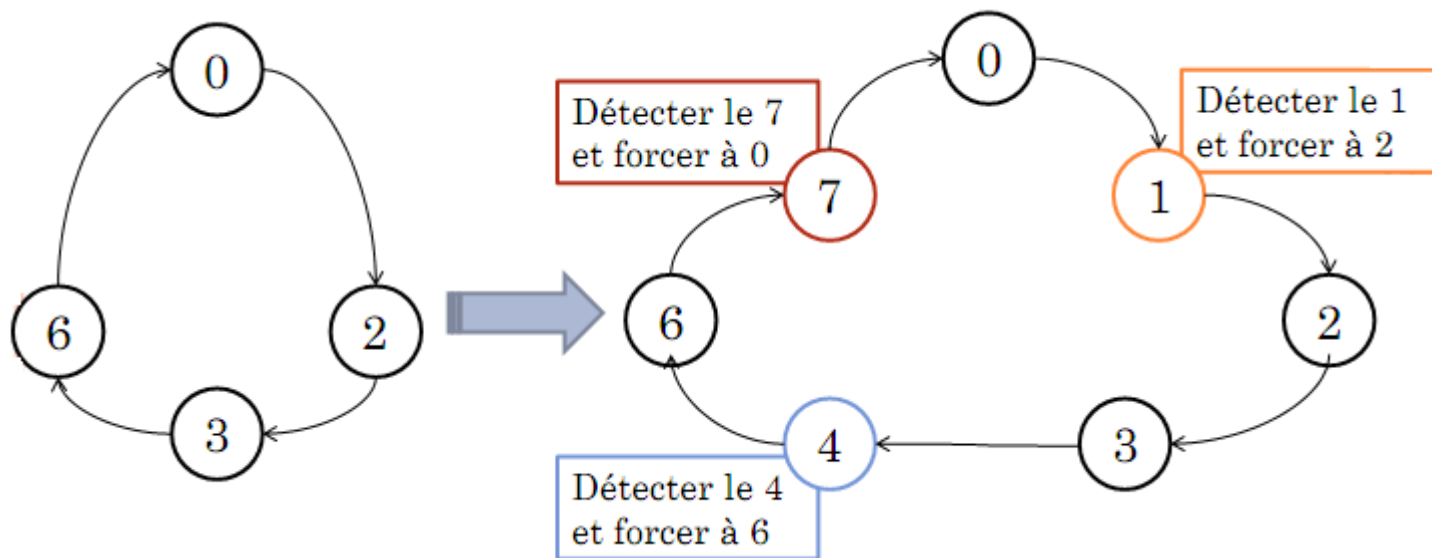

Pour forcer le compteur d'un état à un autre, il faut agir sur les entrées asynchrone C_{li} et P_{ri} des bascules

COMPTEURS ASYNCHRONES A CYCLE QUELCONQUE

Q2	Q1	Q0	Q2+	Q1+	Q0+	Cl2	Pr2	Cl1	Pr1	Cl0	Pr0
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0

$$\left\{ \begin{array}{l} Cl_2 = 1 \\ Pr_2 = \overline{Q_2} Q_1 Q_0 \end{array} \right\}; \left\{ \begin{array}{l} Cl_1 = \overline{Q_2} \overline{Q_1} Q_0 + Q_2 \overline{Q_1} \overline{Q_0} \\ Pr_1 = \overline{Q_2} Q_1 \overline{Q_0} \end{array} \right\}; \left\{ \begin{array}{l} Cl_0 = 1 \\ Pr_0 = \overline{Q_2} \overline{Q_1} Q_0 + Q_2 Q_1 Q_0 \end{array} \right.$$

COMPTEURS ASYNCHRONES A CYCLE QUELCONQUE


Pour réaliser un compteur asynchrone à cycle quelconque, il faut agir sur les entrées d'initialisation (Clear et Preset) lorsque une combinaison interdite (n'appartient pas au cycle) se produit sur les sorties du compteur.

COMPTEURS SYNCHRONES

COMPTEURS SYNCHRONES

STRUCTURE GÉNÉRALE

 Un compteur synchrone est une structure où toutes les bascules reçoivent le même signal d'horloge. La fonction de comptage est réalisée par l'intermédiaire des fonctions appliquées sur les entrées synchrones des bascules.



COMPTEURS SYNCHRONE

ÉTAPES DE RÉALISATION

- Déterminer le nombre de bascules nécessaires « n »
- Établir la table de transition du compteur [état suivant (Q_{i+}) en fonction de l'état présent (Q_i)]
- Déterminer l'expression des entrées des bascules

COMPTEURS SYNCHRONE

EXEMPLE: COMPTEUR MODULO 23 (BASCULE JK)

Q2	Q1	Q0	Q2+	Q1+	Q0+	J2	K2	J1	K1	J0	K0
0	0	0	0	0	1	0	X	0	X	1	X
0	0	1	0	1	0	0	X	1	X	X	1
0	1	0	0	1	1	0	X	X	0	1	X
0	1	1	1	0	0	1	X	X	1	X	1
1	0	0	1	0	1	X	0	0	X	1	X
1	0	1	1	1	0	X	0	1	X	X	1
1	1	0	1	1	1	X	0	X	0	1	X
1	1	1	0	0	0	X	1	X	1	X	1

$$J0=K0=1, J1=K1=Q0, J2=K2=Q0.Q1$$

COMPTEURS SYNCHRONE

EXEMPLE: COMPTEUR MODULO 23 (BASCOULE T)

Q2	Q1	Q0	Q2+	Q1+	Q0+	T2	T1	T0
0	0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	0	0	1	1
0	1	0	0	1	1	0	0	1
0	1	1	1	0	0	1	1	1
1	0	0	1	0	1	0	0	1
1	0	1	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	1	1	0	0	1
1	1	1	0	0	0	1	1	1

$$T0=1, T1= Q0, T2=Q0.Q1$$

COMPTEURS SYNCHRONE

EXAMPLE: COMPTEUR MODULO 23 (BASCULE D)

Q2	Q1	Q0	Q2+	Q1+	Q0+	D2	D1	D0
0	0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	0	0	1	0
0	1	0	0	1	1	0	1	1
0	1	1	1	0	0	1	0	0
1	0	0	1	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	0	1	1	0
1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	0	0	0	0	0

$$D0 = \overline{Q0}$$

$$D1 = Q1 \oplus Q0$$

$$D2 = Q2 \oplus (Q1.Q0)$$

COMPTEURS SYNCHRONE

EXEMPLE: COMPTEUR MODULO 2^3 (BASCULE D)

Q2	Q1	Q0	Q2+	Q1+	Q0+	D2	D1	D0
0	0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	0	0	1	0
0	1	0	0	1	1	0	1	1
0	1	1	1	0	0	1	0	0
1	0	0	1	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	0	1	1	0
1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	0	0	0	0	0

$$D0 = \overline{Q0}$$

$$D1 = Q1 \oplus Q0$$

$$D2 = Q2 \oplus (Q1.Q0)$$


COMPTEURS SYNCHRONES

EXEMPLE: COMPTEUR MODULO 6 (BASCOULE JK)

Q2	Q1	Q0	Q2+	Q1+	Q0+	J2	K2	J1	K1	J0	K0
0	0	0	0	0	1	0	X	0	X	1	X
0	0	1	0	1	0	0	X	1	X	X	1
0	1	0	0	1	1	0	X	X	0	1	X
0	1	1	1	0	0	1	X	X	1	X	1
1	0	0	1	0	1	X	0	0	X	1	X
1	0	1	0	0	0	X	1	0	X	X	1
1	1	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X

COMPTEURS SYNCHRONE


EXEMPLE: COMPTEUR MODULO 6 (BASCULE JK)

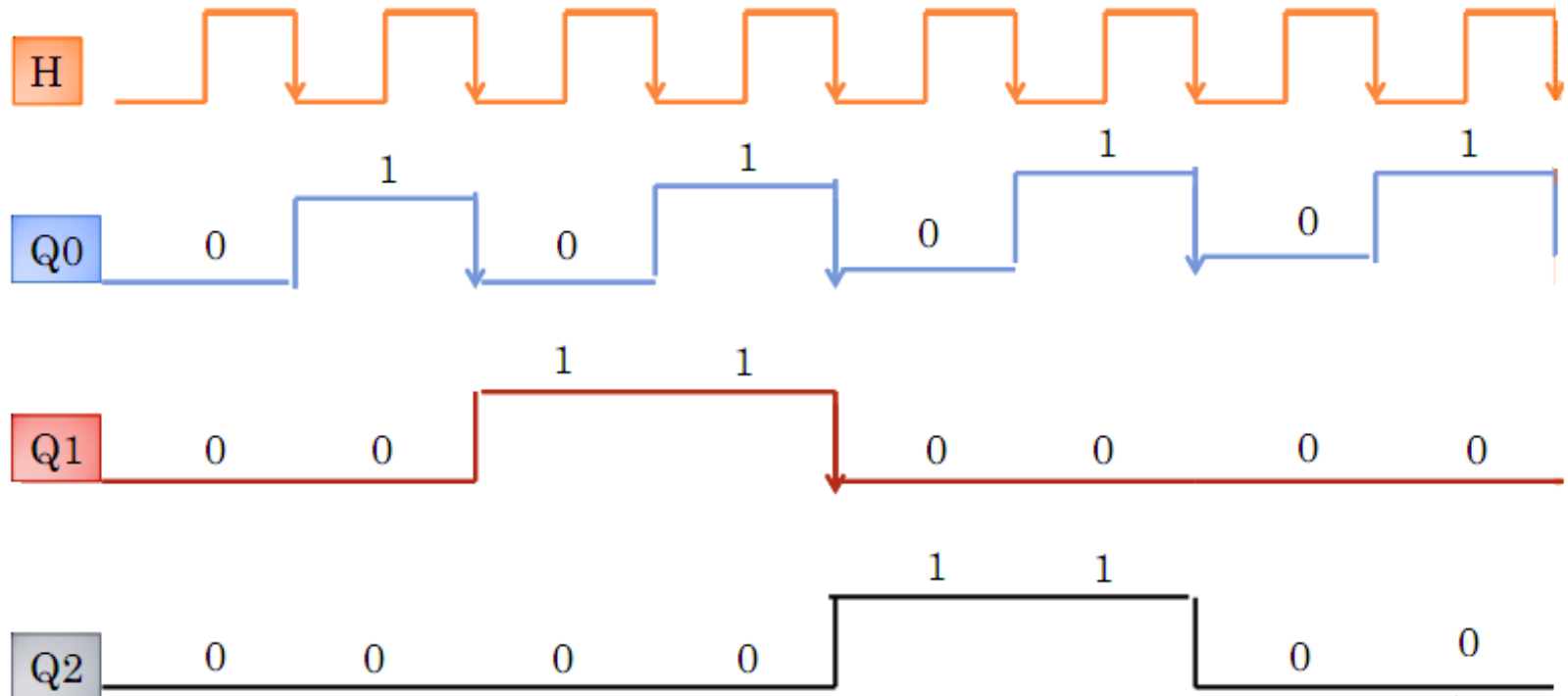

COMPTEURS SYNCHRONES

EXEMPLE: COMPTEUR A CYCLE QUELCONQUE

Soit le compteur ayant le cycle suivant

 

- Pour forcer le compteur d'un état à un autre, il faut agir sur les entrées synchrones (D_i , J_i et K_i ou T_i).
- Pour les états qui n'appartiennent pas au cycle du compteur, il faut les considérer comme étant des états indéterminés.

COMPTEURS SYNCHRONES

EXEMPLE: COMPTEUR A CYCLE QUELCONQUE (BASCULE JK)

Q2	Q1	Q0	Q2+	Q1+	Q0+	J2	K2	J1	K1	J0	K0
0	0	0	0	1	0	0	X	1	X	0	X
0	1	0	0	1	1	0	X	X	0	1	X
0	1	1	1	1	0	1	X	X	0	X	1
1	1	0	0	0	0	X	1	X	1	0	X
0	0	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	0	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X

$$\begin{cases} J_2 = K_2 = Q_1(Q_2 \oplus Q_0) \\ J_1 = K_1 = \overline{Q_0}(Q_2 \oplus Q_1) \\ J_0 = K_0 = \overline{Q_2}Q_1 \end{cases}$$

COMPTEURS SYNCHRONES

EXEMPLE: COMPTEUR A CYCLE QUELCONQUE (BASCULE JK)

Q2	Q1	Q0	Q2+	Q1+	Q0+	J2	K2	J1	K1	J0	K0
0	0	0	0	1	0	0	X	1	X	0	X
0	1	0	0	1	1	0	X	X	0	1	X
0	1	1	1	1	0	1	X	X	0	X	1
1	1	0	0	0	0	X	1	X	1	0	X
0	0	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	0	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X


$$\begin{cases} J_2 = K_2 = Q_1(Q_2 \oplus Q_0) \\ J_1 = K_1 = \overline{Q_0}(Q_2 \oplus Q_1) \\ J_0 = K_0 = \overline{Q_2}Q_1 \end{cases}$$

DÉCOMPTEURS

L'études des décompteurs se fait exactement de la même manière que l'étude des compteurs.

Exemple d'un décompteur modulo 8:

Q2	Q1	Q0	Q2+	Q1+	Q0+
1	1	1	1	1	0
1	1	0	1	0	1
1	0	1	1	0	0
1	0	0	0	1	1
0	1	1	0	1	0
0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	1	1

 

DÉCOMPTEURS


EXEMPLE: DÉCOMPTEUR SYNCHRONE MODULO 23 (BASCULE T)

Q2	Q1	Q0	Q2+	Q1+	Q0+	T2	T1	T0
1	1	1	1	1	0	0	0	1
1	1	0	1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1	1	1	1
0	1	1	0	1	0	0	0	1
0	1	0	0	0	1	0	1	1
0	0	1	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	1	1	1	1	1

$$T0=1, T1=\overline{Q0}, T2=\overline{Q0}.Q1$$

COMPTEURS/DÉCOMPTEURS

 Le circuit Compteur/Décompteur peut offrir à la fois l'opération de comptage et décomptage. Pour ce faire, il faut rajouter une entrée de commande C qui indique le type de l'opération (par exemple: si $C=0$ alors comptage, sinon décomptage)



COMPTEURS/DÉCOMPTEURS MODULO 8

EXEMPLE

C	Q2	Q1	Q0	Q2+	Q1+	Q0+	T2	T1	T0	
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	Compteur
0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	
0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	
0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	
0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	
0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	
0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	
0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	Décompteur
1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	
1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	
1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	
1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	
1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	
1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	

COMPTEURS/DÉCOMPTEURS MODULO 8

EXEMPLE

C	Q2	Q1	Q0	T2	T1	T0
0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	1	1
0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	0	0	1
0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	0	0	1
1	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	0	1
1	1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	0	0	1
1	0	1	0	0	1	1
1	0	0	1	0	0	1
1	0	0	0	1	1	1

$$T0=1,$$


$$T1= C \oplus Q0,$$

$$T2=\overline{C} \overline{Q0}.Q1 + C \overline{Q0}.\overline{Q1}$$

Les registres

Définition

 - Une bascule est l'élément de base de la logique séquentielle.
- Une bascule permet de mémoriser un seul bit.
- Un registre est ensemble un ordonné de **n** bascules.
- Un registre permet de mémoriser (sauvegarder) une information sur n bits.
- **Exemple :**




Type de registres

- Il existe plusieurs types de registres :
 - Registre à entrées parallèles et sorties parallèles (Registre à chargement parallèle).
 - Registre à entrée série et sortie série
 - Registre à entrée série et sortie parallèle.
 - Registre à entrée parallèle et sortie série.
 - Registre à décalage circulaire.


Registre à entrées parallèles et sorties parallèles (Registre à chargement parallèle).

 - Il peut charger une information sur **N bits** en même temps.
- Les **n** bascules changement d'états en même temps.
- Chaque bascule B_i prend la valeur de l'information i .
- Il possède une entrée de chargement chg ($chg=0 \rightarrow$ état mémoire, $chg=1$ chargement)





Registre à entrée série et sortie série

 
- L'information est introduite bit par bit (en série).
- L'ensemble du registre est décalé d'une position (B_i, B_{i+1}) et la bascule B_0 reçoit une nouvelle entrée ES.
- Un tel registre est appelé registre à entrée série à gauche et à sortie série à droite.



  
registre à entrée série à droite et à sortie série à gauche.



 Registre à entrée série et sortie parallèle.





 Registre à entrée parallèle et sortie série.




Registre à décalage circulaire

  - C'est un registre qui effectue un décalage vers la gauche en répercutant la sortie de la dernière bascule vers l'entrée de la dernière bascule.
- Le décalage peut être un décalage droite (circulaire droite) ou gauche (circulaire gauche)



Registre programmable

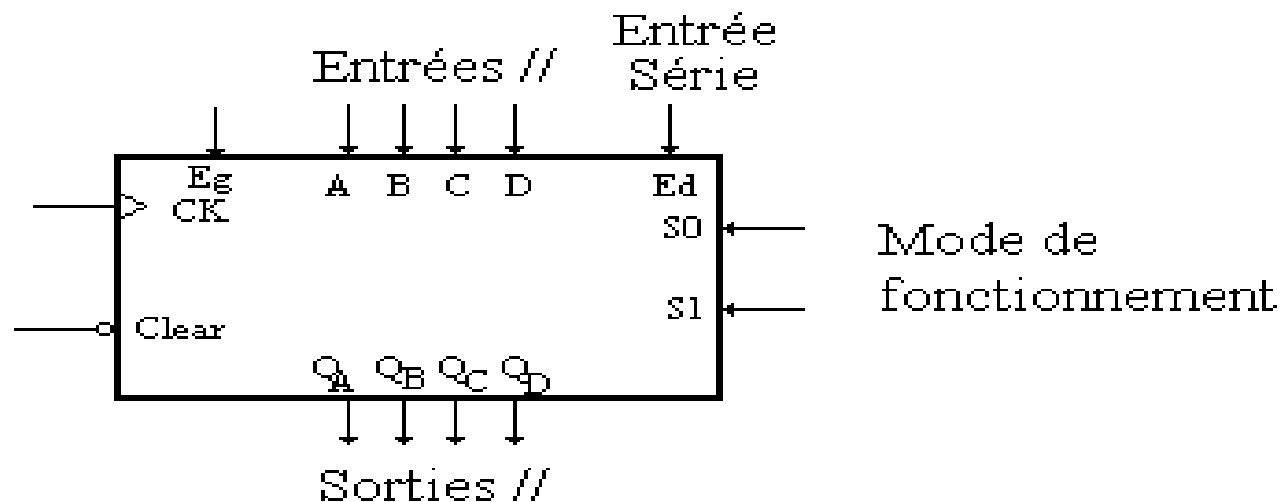- Il existe des registres qui permettent :
 - le décalage à droite (ou circulaire droite)
 - Le décalage à gauche (ou circulaire gauche)
 - Chargement parallèle.



Registre programmable (table de vérité)

h	S0	S1	QA+	QB+	QC+	QD+	Obs.
X	0	0	QA	QB	QC	QD	Mémoire
↑	0	1	Eg	QA	QB	QC	Décalage à droite
↑	1	0	QB	QC	QD	Ed	Décalage à gauche
↑	1	1	A	B	C	D	Chargement Synchrone